



Laboratório Digital I - PCS3635

Relatório da Experiência 2:

Um Fluxo de Dados Simples

Marco Aurélio C. O. Prado - NUSP 11257605

Victor Hoefling Padula - NUSP 10770051

Turma 04 - Bancada A1

São Paulo - SP

15/01/2021

1) Objetivo

Nesta experiência, visa-se estudar, simular e testar em uma FPGA um circuito comparador de magnitude.

Após isso, será projetado um novo circuito utilizando o comparador fornecido e o contador que utilizamos na Experiência 1. Este novo circuito passará pelo mesmo processo de estudo, simulação e testes em FPGA.

2) Estudo da descrição VHDL fornecida

2.1) Sinais dos pinos do circuito integrado e suas respectivas funções

2.2) Perguntas a respeito do circuito fornecido

2.2.1) Qual é o intervalo de valores possíveis das entradas A e B?

De 0 a 15, visto que A e B possuem 4 bits. É possível aumentar o intervalo de valores possíveis cascadeando dois ou mais comparadores.

2.2.2) Este componente é sensível a qual borda do sinal de clock?

Não, visto que não há entrada de clock no componente.


2.2.3) Qual é a função das entradas $A > B$, $A = B$ e $A < B$? Que valor essas entradas devem possuir para que o 7485 seja usado para comparar dois valores binários de 4 bits?

Essas entradas servem para cascadear vários comparadores, expandindo assim o intervalo de valores possíveis de A e B. Para comparar dois valores binários de 4 bits, $A > B = 0$, $A = B = 1$ e $A < B = 0$.

2.2.4) Explique as condições para que a saída $A = B$ out tenha nível lógico alto.

As condições para que a saída $a=b$ tenha nível lógico alto são que bit a bit A e B devem seguir a lógica $\text{not}(a \text{ xor } B)$, indicando que os bits são iguais, e a entrada I_AEQB deve estar em nível lógico alto.

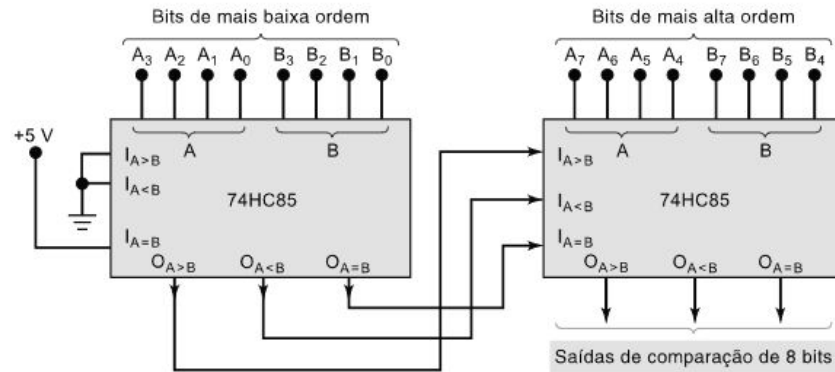2.2.5) Mostre em um diagrama esquemático como dois comparadores de 4 bits podem ser cascadeados para formar um comparador de 8 bits.



Fonte: Material sobre 7485 do livro Sistemas Digitais (Tocci) fornecido no E-disciplinas

2.3) Descrição VHDL comentada

```
-----
-- Arquivo   : comparador_85.vhd
-- Projeto   : Experiencia 02 - Um Fluxo de Dados Simples
-----
-- Descricao : comparador binario de 4 bits
--           : similar ao CI 7485
--           : baseado em descricao criada por Edson Gomi (11/2017)
-----
-- Revisoes  :
--           :
--           : Data      Versao Autor      Descricao
--           : 02/01/2021 1.0      Edson Midorikawa  criacao
-----
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity comparador_85 is -- declaracao da entidade do comparador
  port ( -- entradas
    i_A3 : in std_logic;
    i_B3 : in std_logic;
    i_A2 : in std_logic;
    i_B2 : in std_logic;
    i_A1 : in std_logic;
    i_B1 : in std_logic;
    i_A0 : in std_logic;
```

```

        i_B0 : in std_logic;
        i_AGTB : in std_logic;
        i_ALTB : in std_logic;
        i_AEQB : in std_logic;
        -- saidas
        o_AGTB : out std_logic;
        o_ALTB : out std_logic;
        o_AEQB : out std_logic
    );
end entity comparador_85;

architecture dataflow of comparador_85 is -- inicio da arquitetura do comparador
    -- sinais intermediarios que comparam A e B sem levar em consideracao as entradas de
    cascadeamento
    signal agtb : std_logic;
    signal aeqb : std_logic;
    signal altb : std_logic;
begin
    -- equacoes dos sinais: pagina 462, capitulo 6 do livro-texto
    -- Wakerly, J.F. Digital Design - Principles and Practice, 4th Edition
    -- veja tambem datasheet do CI SN7485 (Function Table)
    agtb <= (i_A3 and not(i_B3)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and i_A2 and not(i_B2)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and i_A1 and not(i_B1)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and not(i_A1 xor i_B1) and i_A0 and
not(i_B0));
    -- checa se a > b
    aeqb <= not(((i_A3 xor i_B3) or (i_A2 xor i_B2) or (i_A1 xor i_B1) or (i_A0 xor i_B0)));
    -- checa se a = b
    altb <= not(agtb or aeqb);
    -- checa se a < b
    o_AGTB <= agtb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_ALTB)));
    o_ALTB <= altb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_AGTB)));
    o_AEQB <= aeqb and i_AEQB;
    -- nas saidas, são levadas em consideracao as entradas de cascadeamento para obter um
    resultado final

end architecture dataflow; -- fim da arquitetura

```


3) Familiarização com o Comparador de Magnitude

3.1) Saídas esperadas para o componente “comparador_85”

Teste	Sinais de Entradas	Saídas esperadas
condições iniciais	A>Bin=0, A=Bin=1, A<Bin=0, A=0000, B=0000	A>Bout=0, A=Bin=1, A<Bout=0

1	A>Bin=0, A=Bin=1, A<Bin=0, A=0110, B=0110	A>Bout=0, A=Bin=1, A<Bout=0
2	A>Bin=1, A=Bin=0, A<Bin=0, A=0110, B=0110	A>Bout=1, A=Bin=0, A<Bout=0
3	A>Bin=0, A=Bin=0, A<Bin=1, A=0110, B=0110	A>Bout=0, A=Bin=0, A<Bout=1
4	A>Bin=0, A=Bin=1, A<Bin=0, A=0001, B=0000	A>Bout=1, A=Bin=0, A<Bout=0
5	A>Bin=1, A=Bin=0, A<Bin=0, A=0001, B=0000	A>Bout=1, A=Bin=0, A<Bout=0
6	A>Bin=0, A=Bin=0, A<Bin=1, A=0001, B=0000	A>Bout=1, A=Bin=0, A<Bout=0
7	A>Bin=0, A=Bin=1, A<Bin=0, A=0011, B=1100	A>Bout=0, A=Bin=0, A<Bout=1
8	A>Bin=1, A=Bin=0, A<Bin=0, A=0011, B=1100	A>Bout=0, A=Bin=0, A<Bout=1
9	A>Bin=0, A=Bin=0, A<Bin=1, A=0011, B=1100	A>Bout=0, A=Bin=0, A<Bout=1

3.2) Simulação do circuito

 

3.3) Análise dos resultados

Os resultados obtidos são compatíveis com aqueles estimados no item 3.1).

3.4) Resumo do funcionamento do circuito

O componente “comparador_85” tem como função comparar a magnitude de 2 números A e B, ambos possuindo 4 bits, além de oferecer a possibilidade de cascadeamento de vários comparadores iguais.

O circuito possui como entradas 4 binários que compõem A, 4 binários que compõem B e 3 sinais para cascadeamento (i_A>B, i_A=B, i_A<B) para

expandir a operação para mais de 4 bits. Como saídas, temos os sinais $o_A > B$, ativo quando a magnitude de A é maior que a de B, $o_A = B$ e $o_A < B$, que funcionam de forma análoga. Para cascatear um ou mais comparadores, deve-se ligar, respectivamente, as saídas $o_A > B$, $o_A = B$ e $o_A < B$ do comparador que cuida dos dígitos mais significativos às entradas $i_A > B$, $i_A = B$ e $i_A < B$ do comparador que cuida dos dígitos menos significativos.

4) Projeto de um Fluxo de Dados

4.1) Descrição VHDL do circuito “circuito_exp2”

--Descrição dos outros componentes para elaboração

-- Arquivo : contador_163.vhd
-- Projeto : Experiencia 01 - Primeiro Contato com VHDL

-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)
-- similar ao CI 74163

-- Revisoes :
-- Data Versao Autor Descricao
-- 29/12/2020 1.0 Edson Midorikawa criacao

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity contador_163 is -- entidade principal
 port (
 clock : in std_logic; -- sinais de entrada
 clr : in std_logic;
 ld : in std_logic;
 ent : in std_logic;
 enp : in std_logic;
 D : in std_logic_vector (3 downto 0);
 Q : out std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais de saída
 rco : out std_logic
);
end contador_163;
architecture comportamental of contador_163 is -- declaração da arquitetura
 signal IQ: integer range 0 to 15;
begin

```

process (clock,ent,IQ) -- inicio do process do circuito
begin
if clock'event and clock='1' then
-- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1
if clr='0' then IQ <= 0;
-- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada
elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));
-- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
elsif ent='1' and enp='1' then
-- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
-- para que a contagem seja realizada
if IQ=15 then IQ <= 0;
-- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0
else IQ <= IQ + 1;
-- caso contrário, soma-se 1 no contador
end if;
else IQ <= IQ;
-- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
-- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
end if;
end if;
if IQ=15 and ent='1' then rco <= '1';
-- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
else rco <= '0';
end if;
Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
-- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo   : comparador_85.vhd
-- Projeto   : Experiencia 02 - Um Fluxo de Dados Simples
-----
-- Descricao : comparador binario de 4 bits
--           : similar ao CI 7485
--           : baseado em descricao criada por Edson Gomi (11/2017)
-----
-- Revisoes  :
--   Data      Versao Autor      Descricao
--   02/01/2021 1.0   Edson Midorikawa criacao
-----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

entity comparador_85 is -- declaracao da entidade do comparador
port ( -- entradas
    i_A3 : in std_logic;
    i_B3 : in std_logic;
    i_A2 : in std_logic;
    i_B2 : in std_logic;
    i_A1 : in std_logic;
    i_B1 : in std_logic;
    i_A0 : in std_logic;
    i_B0 : in std_logic;
    i_AGTB : in std_logic;
    i_ALTB : in std_logic;
    i_AEQB : in std_logic;
    -- saidas

```



```

        o_AGTB : out std_logic;
        o_ALTB : out std_logic;
        o_AEQB : out std_logic
    );
end entity comparador_85;

```

architecture dataflow of comparador_85 is -- inicio da arquitetura do comparador
 -- sinais intermediarios que comparam A e B sem levar em consideracao as
 entradas de cascadeamento

```

    signal agtb : std_logic;
    signal aeqb : std_logic;
    signal altb : std_logic;
begin
    -- equacoes dos sinais: pagina 462, capitulo 6 do livro-texto
    -- Wakerly, J.F. Digital Design - Principles and Practice, 4th Edition
    -- veja tambem datasheet do CI SN7485 (Function Table)
    agtb <= (i_A3 and not(i_B3)) or
            (not(i_A3 xor i_B3) and i_A2 and not(i_B2)) or
            (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and i_A1 and not(i_B1)) or
            (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and not(i_A1 xor i_B1) and
i_A0 and not(i_B0));
    -- checa se a > b
    aeqb <= not((i_A3 xor i_B3) or (i_A2 xor i_B2) or (i_A1 xor i_B1) or (i_A0 xor
i_B0));
    -- checa se a = b
    altb <= not(agtb or aeqb);
    -- checa se a < b
    o_AGTB <= agtb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_ALTB)));
    o_ALTB <= altb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_AGTB)));
    o_AEQB <= aeqb and i_AEQB;
    -- nas saidas, são levadas em consideracao as entradas de cascadeamento
    para obter um resultado final

```

end architecture dataflow; -- fim da arquitetura

--descrição do fluxo de dados

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity circuito_exp2 is
  port (
    clock : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    enable : in std_logic;
    chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
    igual : out std_logic;
    db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0)
  );
end entity circuito_exp2;

architecture estrutural of circuito_exp2 is
  component contador_163 is
    port (
      clock : in std_logic;
      clr : in std_logic;
      ld : in std_logic;
      ent : in std_logic;
      enp : in std_logic;
      D : in std_logic_vector (3 downto 0);
      Q : out std_logic_vector (3 downto 0);
      rco : out std_logic
    );
  end component;
  component comparador_85 is
    port ( -- entradas
      i_A3 : in std_logic;
      i_B3 : in std_logic;
      i_A2 : in std_logic;
      i_B2 : in std_logic;
      i_A1 : in std_logic;
      i_B1 : in std_logic;
      i_A0 : in std_logic;
```

```

    i_B0 : in std_logic;
    i_AGTB : in std_logic;
    i_ALTB : in std_logic;
    i_AEQB : in std_logic;
    -- saidas
    o_AGTB : out std_logic;
    o_ALTB : out std_logic;
    o_AEQB : out std_logic
  );
end component;
signal rco_out,less, great,enable_in, reset_baixo: std_logic;
signal contador_out : std_logic_vector (3 downto 0);
begin
    reset_baixo<=reset;
    contador: contador_163 port map (
        clock => clock,
        clr => not reset_baixo,
        ld   => '1',
        ent  => enable_in,
        enp  =>enable_in,
        D    => "0000",
        Q    => contador_out,
        rco  => rco_out
    );
        enable_in<=enable;
        db_contagem <= contador_out;
    comparador: comparador_85 port map (
        i_A3 =>contador_out(3),
        i_B3 => chaves(3),
        i_A2 =>contador_out(2),
        i_B2 => chaves(2),
        i_A1 =>contador_out(1),
        i_B1 => chaves(1),
        i_A0 =>contador_out(0),
        i_B0 => chaves(0),
        i_AGTB =>'0',
        i_ALTB => '0',
        i_AEQB => '1',
        -- saidas
        o_AGTB =>less,

```

```
        o_ALTB => great,  
        o_AEQB => igual  
    );  
end architecture;
```

4.2) Plano de testes para o circuito

Caso inicial:

Entradas: clock=0,reset=0, enable=0, chaves =0,

Aguardar uma subida de clock

Saídas esperadas: db_contagem=0, igual=0

Caso 1:

Entradas: clock=0,reset=0, enable=1, chaves =3,

Aguardar 3 subidas de clock

Saídas esperadas: db_contagem=3, igual=1

Caso 2:

Entradas: clock=1,reset=0, enable=0, chaves =3,

Aguardar 3 subidas de clock

Saídas esperadas: db_contagem=3, igual=1

Caso 3:

Entradas: clock=1,reset=0, enable=1, chaves =3,

Aguardar 2 subidas de clock

Saídas esperadas: db_contagem=5, igual=0

Caso 4:

Entradas: clock=0,reset=1, enable=1, chaves =0,

Aguardar 1 subida de clock

Saídas esperadas: db_contagem=0, igual=1

Caso 5:

Entradas: clock=1,reset=0, enable=1, chaves =10,

Aguardar 4 subidas de clock

Saídas esperadas: db_contagem=4, igual=0

Caso 6:

Entradas: clock=0,reset=1, enable=1, chaves =0,

Aguardar 1 subidas de clock

Saídas esperadas: db_contagem=0, igual=1


Caso 7:

Entradas: clock=0,reset=0, enable=1, chaves =10,


Aguardar 10 subidas de clock

Saídas esperadas: db_contagem=10, igual=1

 4.3) Simulação do circuito “circuito_exp2”



 4.4) Simulação do circuito “circuito_exp2” com a função maior ou igual (desafio)




4.5) Descrição do comportamento do circuito


O circuito faz uma contagem até um valor desejado. Esse valor é dado pela entrada “chaves”, levando a saída “igual” para um nível lógico alto quando a contagem chegar ao valor desejado. O valor atual da contagem é dado pela saída db_contagem. A entrada enable habilita o componente e a entrada reset reinicia a contagem.

5) Demonstração do Funcionamento dos Circuitos



5.1) Circuito “circuito_exp2”

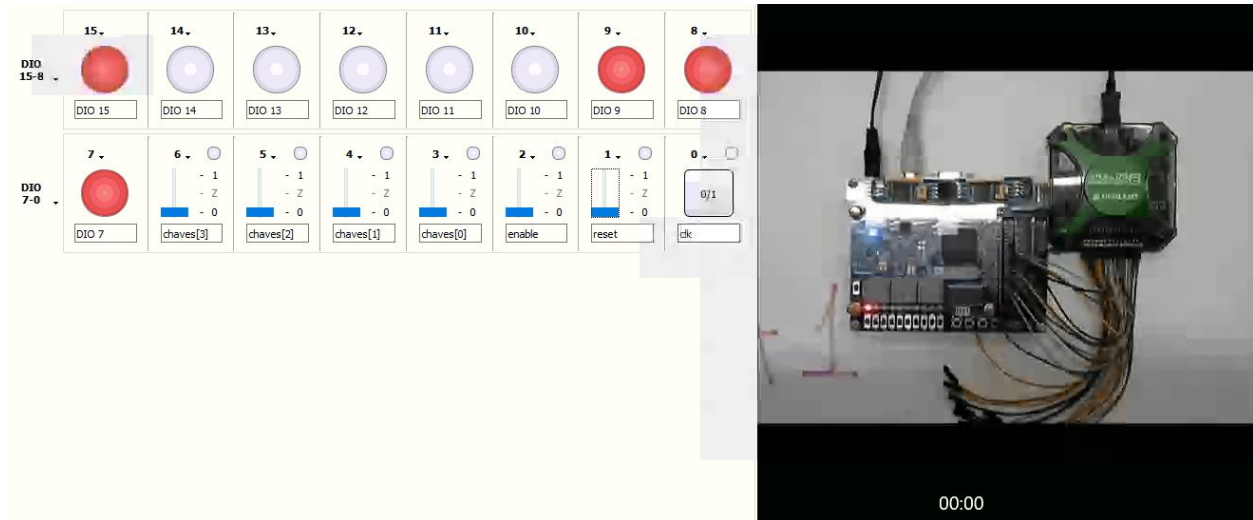


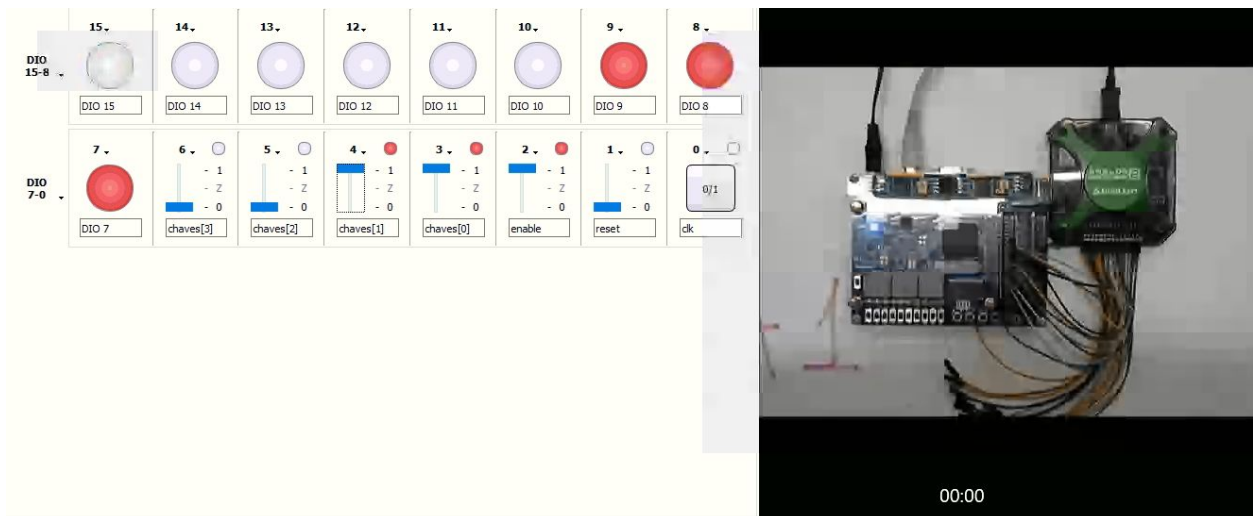
Condições iniciais - O LED da esquerda está aceso pois o valor do contador é igual ao de “chaves” (0000).



 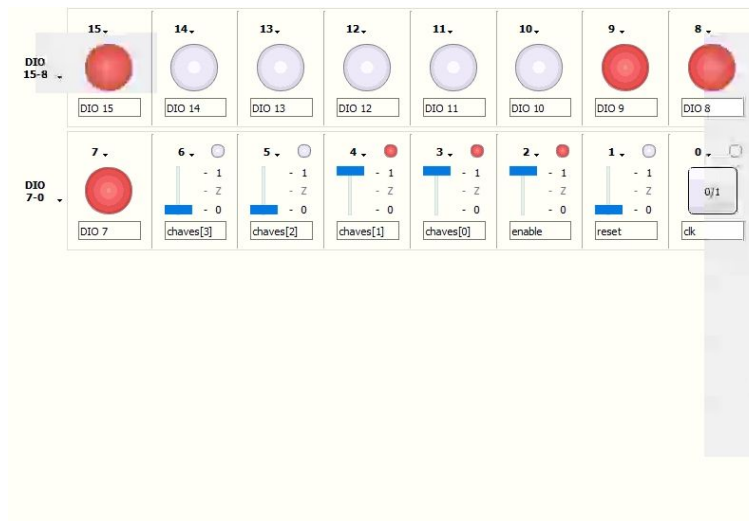
Enable ativado e valor de “chaves” setado para 0011.



 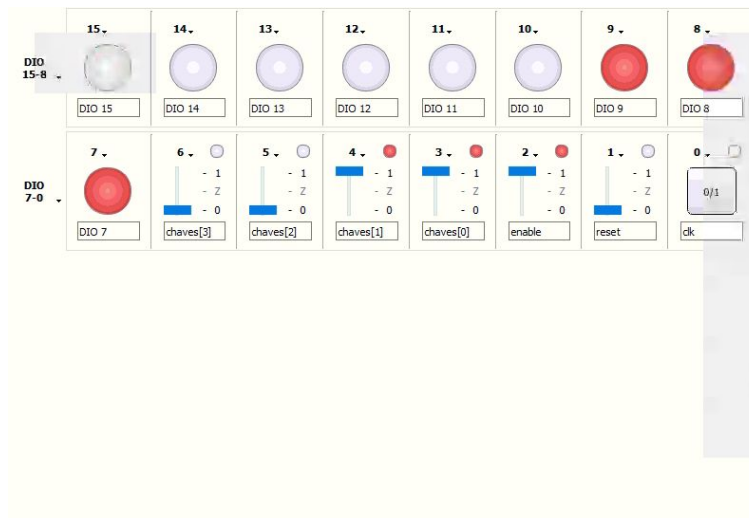
Botão de clock pressionado - a contagem prossegue (0001).



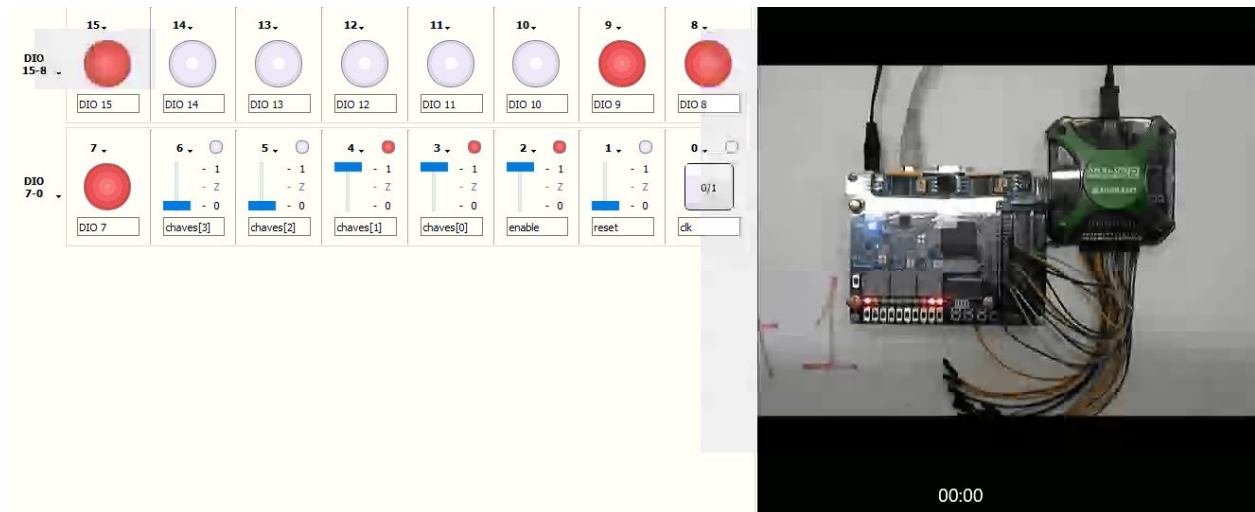
Botão de clock pressionado - a contagem prossegue (0010).



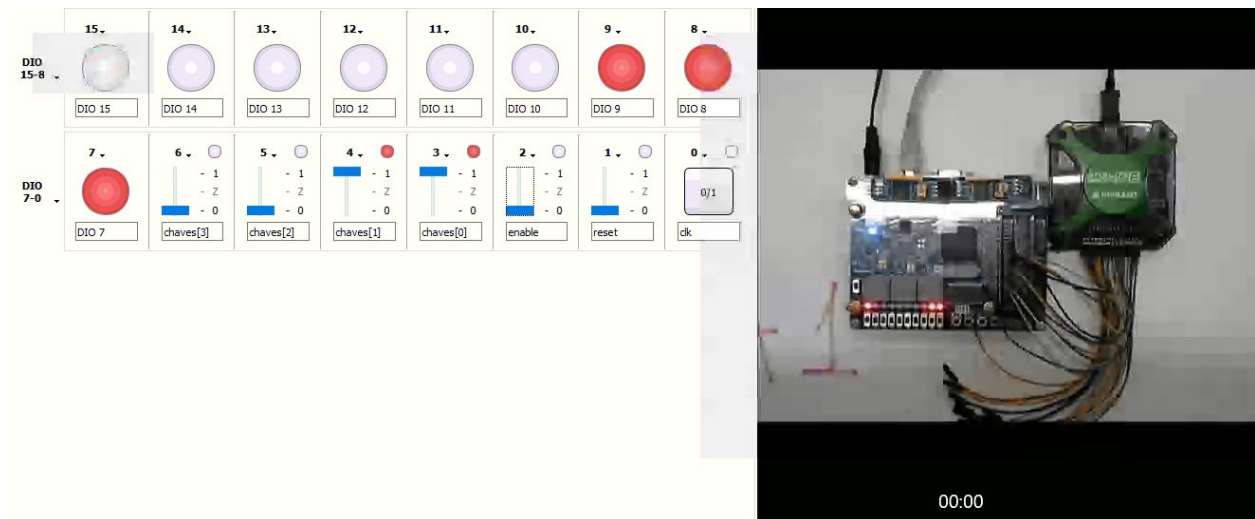
Após mais um pulso de clock, a contagem atinge o valor de “chaves” (0011) e o LED da esquerda se acende, indicando que o valor do contador é igual ao setado.




Enable é desligado.

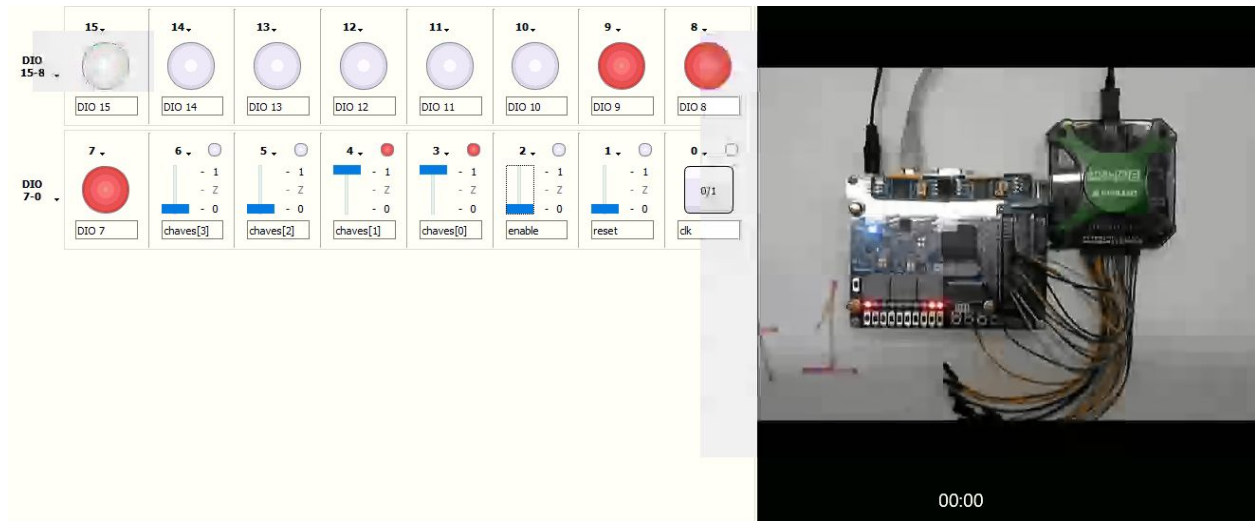

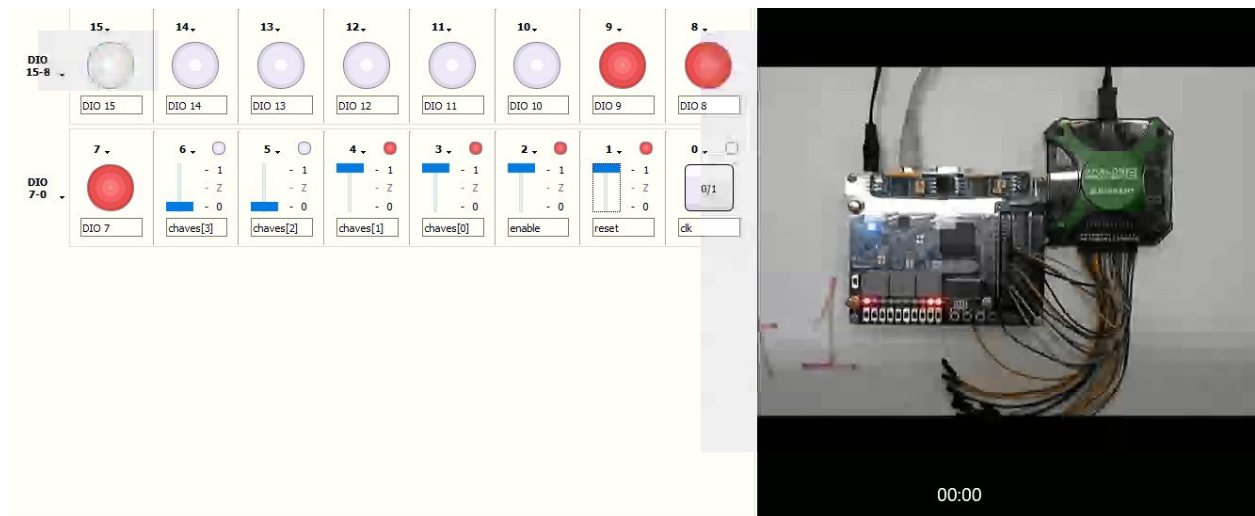Após mais um pulso de clock, nada ocorre, visto que o valor de enable é 0.




O valor de reset é trocado para 1.


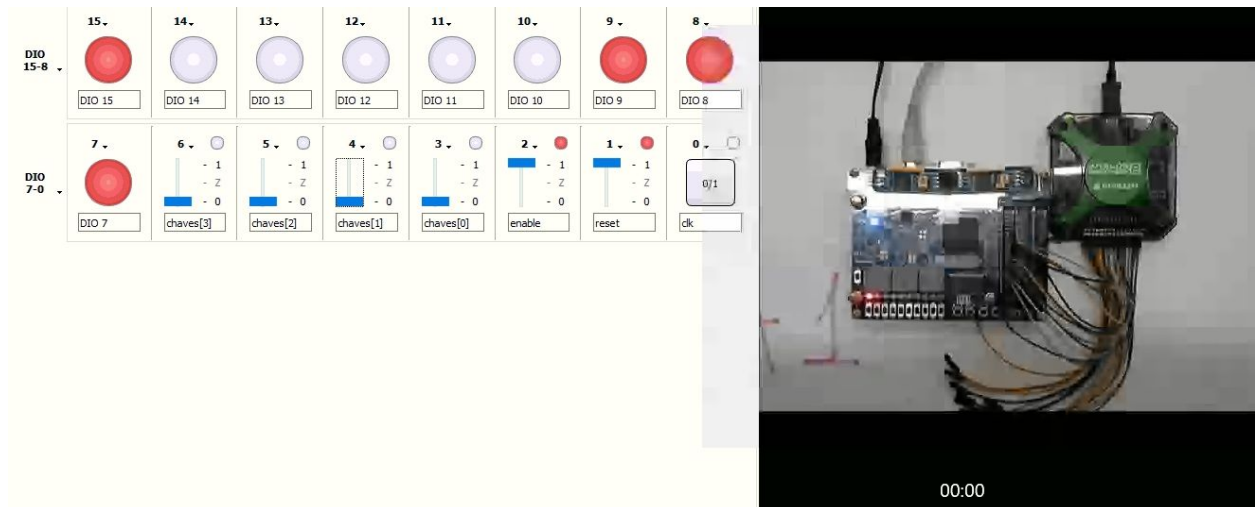


“chaves” é setado para 0000 e após 1 pulso de clock, o contador é zerado e o LED da esquerda acende, indicando que os valores são iguais.


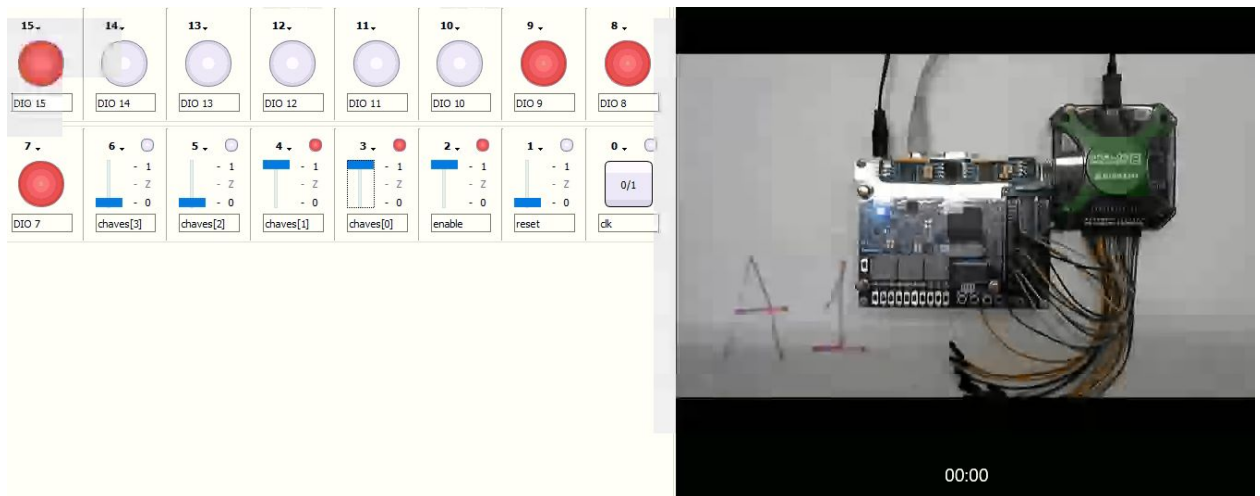
5.2) Circuito “circuito_exp2” com a função maior ou igual (desafio)



 
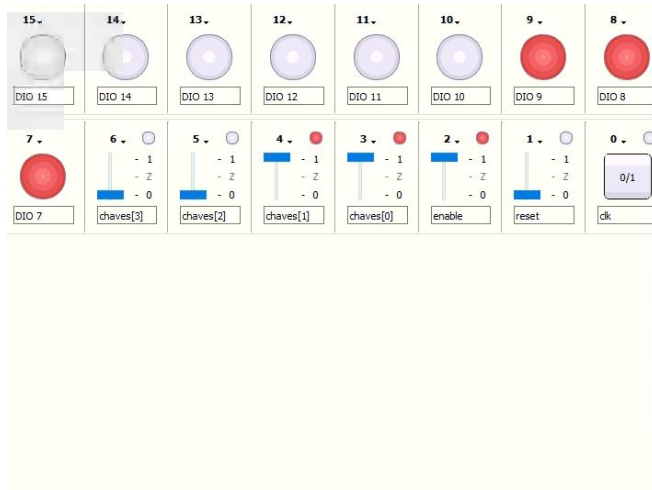
“chaves” setado para 0011 e enable ligado.



 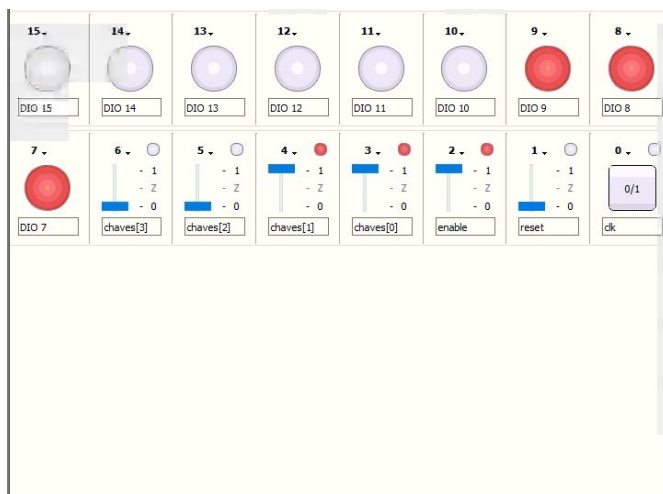Após 1 pulso de clock, o contador assume valor 0001.



  Após 2 pulsos de clock, o contador chega no valor de “chaves” e tanto o primeiro LED da esquerda para a direita quando o segundo acendem (o primeiro indica se os valores são iguais, o segundo indica se o valor do contador é maior ou igual o de “chaves”).



Após mais um pulso de clock, o valor do contador é 0100 e o segundo LED da esquerda para a direita continua aceso, visto que o valor do contador é maior do que 0011.

6) Resultados Alcançados

5.1) Pontos Positivos

Nosso planejamento se mostrou efetivo e conseguimos realizar a experiência sem grandes dificuldades. Quando alguma dificuldade apareceu, foi facilmente contornada e superada.

5.2) Pontos Negativos

Na fase de junção dos circuitos comparador e contador, houve um erro na descrição VHDL onde o sinal Reset foi definido como ativo em baixo. Este erro foi percebido antes da realização dos testes na FPGA e foi devidamente corrigido, como mostrado na simulação do item 4.3). Além disso notamos que o arquivo .qar criado para o projeto na nossa máquina de casa estava chamando diretórios diferentes do laboratório, o que foi corrigido e aprendemos com o erro a criar um caminho na nossa máquina igual ao usado em laboratório.

5.3) Lições Aprendidas

Nesta experiência, pudemos ver na prática aquilo que desde os primeiros momentos da disciplina de Laboratório Digital I já havia sido ressaltado pelos professores Edson Midorikawa e Reginaldo Arakaki: a importância de um bom planejamento antes de realizar qualquer atividade de engenharia. Como havíamos documentado todo o projeto do circuito (descrição VHDL, plano de testes e simulação), o erro que havíamos cometido foi muito mais facilmente localizado e corrigido.

Depois desta experiência ficou claro que todo bom projeto de engenharia, antes de ser um bom projeto, foi um bom planejamento.

7) Referências Técnicas

1. Apostila e apresentação da Experiência 2, disponibilizados no ambiente da disciplina PCS3635 no site E-disciplinas.
2. Datasheet do circuito integrado 74163.
3. Material sobre 74163 do livro Sistemas Digitais (Tocci).