



Laboratório Digital I - PCS3635

Relatório da Experiência 5:

Considerações de Projeto de Circuitos em FPGA

Marco Aurélio C. O. Prado - NUSP 11257605

Victor Hoefling Padula - NUSP 10770051

Turma 04 - Bancada A1

São Paulo - SP

12/02/2021

1) Objetivo

Os objetivos da aula consistem em aprender sobre:


- Projeto de circuitos usando descrição estrutural VHDL;
- Interface de circuitos digitais com elementos externos de entrada de dados;
- Documentação de projetos (planejamento e relatório);
- Uso de sinais periódicos como clock;

2) Elaboração do Circuito “circuito_exp5.vhd”

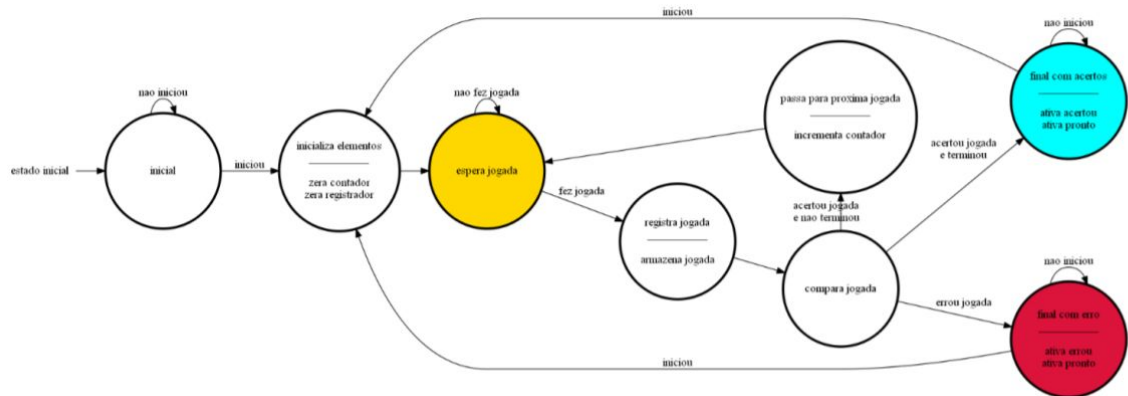
2.1) Descrição do funcionamento do circuito

O circuito é composto de uma unidade de controle e um fluxo de dados com 1 contador, 1 comparador, 1 memória, 1 registrador, conversores para 7 segmentos e 1 detector de jogadas. Ele segue a lógica de controle de começar em um estado “A” de espera pelo sinal de início. A partir daí, segue para o estado “B” que zera o contador e o registrador, e parte para o estado “J” de espera de uma jogada, pela mudança nos sinais “chaves”. Depois, segue para um estado “M” de atualização da memória, endereçada pela saída do contador. Em seguida, vai para um estado “C” de comparação, em que o comparador avalia se a entrada das chaves é igual ao conteúdo da memória no endereço indicado pelo contador. Se for igual, o circuito continua, senão vai para o estado de erro “F” e permanece nele até um sinal de início, podendo voltar ao estado “B”. Se o circuito continua, ele segue para o estado “D”, onde incrementa o contador e conseqüentemente o endereço da memória, e volta para o estado “J”. Se as jogadas continuarem iguais ao conteúdo da memória até o fim dos endereços, o circuito vai para o estado de acerto “E”, e permanece nele até um sinal de início, podendo voltar ao estado “B”. As saídas de acerto e erro se acendem nos estados “E” e “F”, e as saídas de depuração mostram o conteúdo da memória, a saída do contador, o estado atual e a jogada atual em displays de 7 segmentos. A saída “tem jogada” acende se houver mudança nas chaves, e a entrada reset leva o circuito ao estado “A”. Além disso, a saída de depuração do clock copia o sinal de clock colocado na entrada clock. Para simplificação, os seguintes diagramas podem ser usados para entender a lógica do funcionamento do circuito:


Máquina de estados finita, descrevendo os estados A,B, J (amarelo), M,C,D,E (azul), e F (vermelho)



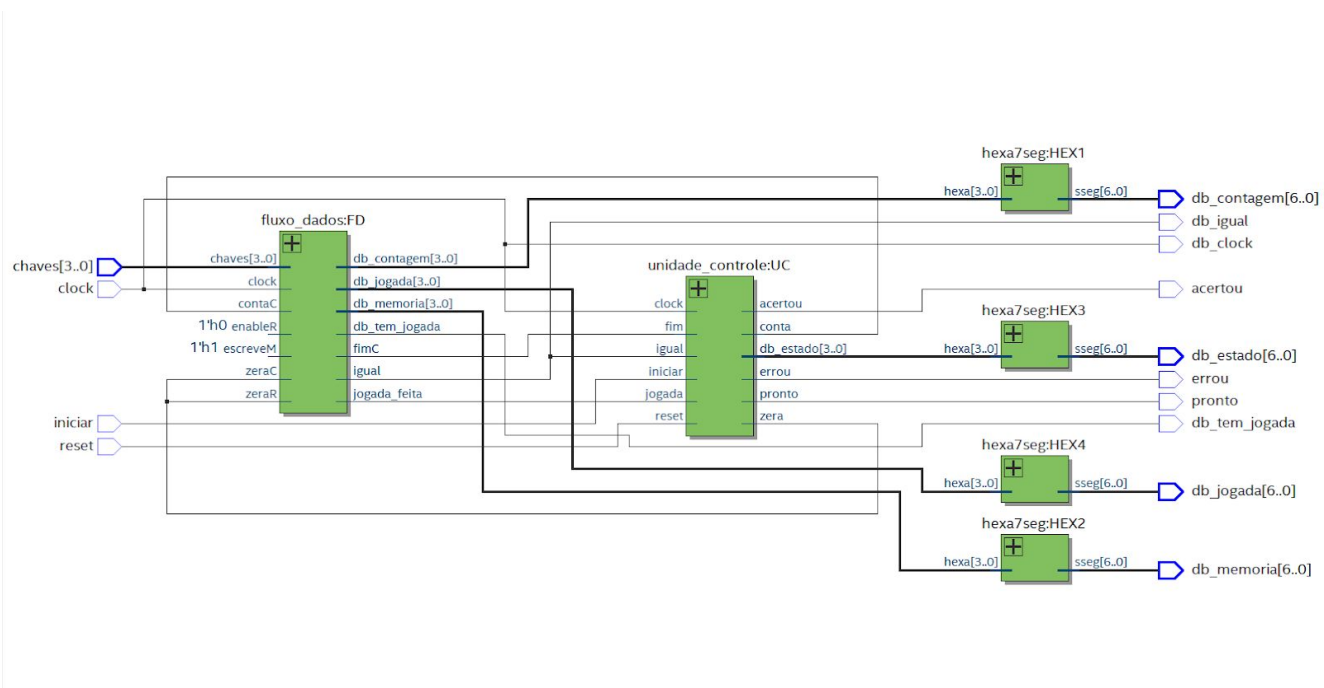Visão a nível RTL do circuito, com a unidade de controle, fluxo de dados e os conversores 7 segmentos:



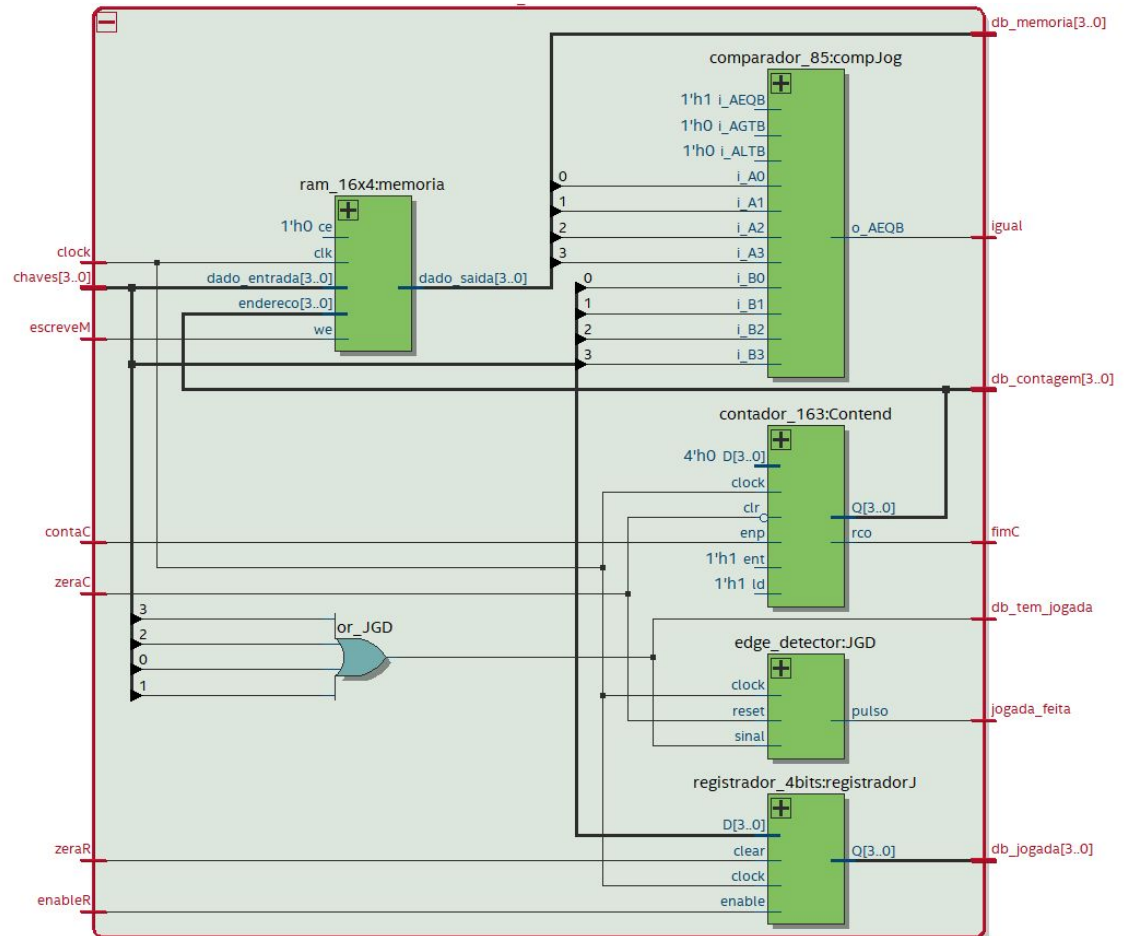Visão a nível RTL do Fluxo de Dados, com os componentes do contador, memória, comparador, registrador e detector de borda:



2.2) Descrição VHDL do circuito “circuito_exp5.vhd”

Descrição da unidade de controle, que funciona de acordo com o diagrama de estados descrito anteriormente.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity unidade_controle is
    port (
        clock:      in  std_logic;
        reset:       in  std_logic;
        iniciar:     in  std_logic;
        fim:         in  std_logic;
    );
end entity;
```

```

jogada:    in std_logic;
zera:      out std_logic;
conta:     out std_logic;
pronto:    out std_logic;
db_estado: out std_logic_vector(3 downto 0);
acertou:   out std_logic;
errou:     out std_logic;
registra:  out std_logic;
igual:     in std_logic
);
end entity;

architecture fsm of unidade_controle is
    type t_estado is (A, B, C, D, E, F, M, J);
    signal Eatual, Eprox: t_estado;
begin
    -- memoria de estado
    process (clock, reset)
    begin
        if reset='1' then
            Eatual <= A;
        elsif clock'event and clock = '1' then
            Eatual <= Eprox;
        end if;
    end process;

    -- logica de proximo estado
    Eprox <=
        A when Eatual=A and iniciar='0' else
        B when Eatual=A and iniciar='1' else
        J when Eatual=B else
        J when Eatual=J and jogada='0' else
        M when Eatual=J and jogada='1' else
        C when Eatual=M else
        D when Eatual=C and fim='0' and igual='1' else
        J when Eatual=D else
        E when Eatual=C and fim='1' else
        F when Eatual=C and igual='0' else
        M when Eatual=D else
        B when Eatual=E and iniciar='1' else

```

```

    E when Eatual=E and iniciar='0' else
    B when Eatual=F and iniciar='1' else
    F when Eatual=F and iniciar='0' else
    A;

-- logica de saída (maquina de Moore)
with Eatual select
    registra <= '0' when A | B | C | D | E | F | J,
                '1' when M,
                '0' when others;
with Eatual select

    zero <=     '0' when A | C | D | E | F | M | J,
                '1' when B,
                '0' when others;

with Eatual select
    conta <=    '0' when A | B | C | E | F | M | J,
                '1' when D,
                '0' when others;

with Eatual select
    pronto <=   '0' when A | B | C | D | M | J,
                '1' when E | F ,
                '0' when others;

with Eatual select
    acertou <= '0' when A | B | C | D | F | M | J,
                '1' when E,
                '0' when others;

with Eatual select
    errou <=     '0' when A | B | C | D | E | M | J,
                '1' when F,
                '0' when others;

-- saída de depuracao (db_estado)
with Eatual select
    db_estado <= "0000" when A,          -- 0
                "1011" when B,          -- B

```

```

        "1100" when C,      -- C
        "1101" when D,      -- D
        "1110" when E,      -- E
        "0111" when M, -- M
        "1000" when J,  -- J
        "1111" when F,      -- F
        "0001" when others; -- 1
end fsm;

```

Descrição dos componentes utilizados no fluxo de dados: contador, comparador, memória, detector de borda e registrador

```

-----
-- Arquivo : contador_163.vhd
-- Projeto : Experiencia 01 - Primeiro Contato com VHDL
-----

-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)
-- similar ao CI 74163
-----

-- Revisoes :
-- Data Versao Autor Descricao
-- 29/12/2020 1.0 Edson Midorikawa criacao
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity contador_163 is -- entidade principal
    port (
        clock : in std_logic; -- sinais de entrada
        clr : in std_logic;
        ld : in std_logic;
        ent : in std_logic;
        enp : in std_logic;
        D : in std_logic_vector (3 downto 0);
        Q : out std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais de saída
        rco : out std_logic
    );
end contador_163;

```

```

architecture comportamental of contador_163 is -- declaração da
arquitetura
    signal IQ: integer range 0 to 15;
begin
    process (clock,ent,IQ) -- inicio do process do circuito
    begin
        if clock'event and clock='1' then
            -- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1
            if clr='0' then IQ <= 0;
            -- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada
            elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));
            -- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
            elsif ent='1' and enp='1' then
                -- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
                -- para que a contagem seja realizada
                if IQ=15 then IQ <= 0;
                -- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0
                else IQ <= IQ + 1;
                -- caso contrário, soma-se 1 no contador
            end if;
            else IQ <= IQ;
            -- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
            -- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
        end if;
    end if;

    if IQ=15 and ent='1' then rco <= '1';
    -- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
    else rco <= '0';
    end if;

    Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
    -- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
    end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

```

-- Arquivo      : comparador_85.vhd
-- Projeto      : Experiencia 02 - Um Fluxo de Dados Simples

```



```

-----
-- Descricao : comparador binario de 4 bits
--             similar ao CI 7485
--             baseado em descricao criada por Edson Gomi (11/2017)
-----

-- Revisoes  :
--   Data      Versao  Autor          Descricao
--   02/01/2021  1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity comparador_85 is -- declaracao da entidade do comparador
    port ( -- entradas
        i_A3   : in  std_logic;
        i_B3   : in  std_logic;
        i_A2   : in  std_logic;
        i_B2   : in  std_logic;
        i_A1   : in  std_logic;
        i_B1   : in  std_logic;
        i_A0   : in  std_logic;
        i_B0   : in  std_logic;
        i_AGTB : in  std_logic;
        i_ALTB : in  std_logic;
        i_AEQB : in  std_logic;
        -- saidas
        o_AGTB : out std_logic;
        o_ALTB : out std_logic;
        o_AEQB : out std_logic
    );
end entity comparador_85;

architecture dataflow of comparador_85 is -- inicio da arquitetura
do comparador
    -- sinais intermediarios que comparam A e B sem levar em
    consideracao as entradas de cascadeamento
    signal agtb : std_logic;
    signal aeqb : std_logic;
    signal altb : std_logic;

```



```

--                                     minimizar problemas
--                                     com Quartus.
--      02/02/2020   2.1      Edson Midorikawa  revisao de codigo e
--                                     arquitetura para
--                                     simulacao com ModelSim
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ram_16x4 is
    port (
        clk          : in  std_logic;
        endereco      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        dado_entrada  : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        we            : in  std_logic;
        ce            : in  std_logic;
        dado_saida     : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end entity ram_16x4;

architecture ram_mif of ram_16x4 is
    type  arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3
downto 0);
    signal memoria : arranjo_memoria;

    -- Configuracao do Arquivo MIF
    attribute ram_init_file: string;
    attribute ram_init_file of memoria: signal is
"ram_conteudo_jogadas.mif";

begin

    process(clk)
    begin
        if (clk = '1' and clk'event) then
            if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com
"ce=0"

```

```

        -- Detecta ativacao de we (ativo baixo)
        if (we = '0')
            then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <=
dado_entrada;
            end if;

        end if;
    end if;
end process;

-- saida da memoria
dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco)));

end architecture ram_mif;

-- Dados iniciais (para simulacao com Modelsim)
architecture ram_modelsim of ram_16x4 is
    type arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3
downto 0);
    signal memoria : arranjo_memoria := (
        "0001",
        "0010",
        "0100",
        "1000",
        "0100",
        "0010",
        "0001",
        "0001",
        "0010",
        "0010",
        "0100",
        "0100",
        "1000",
        "1000",
        "0001",
        "0100" );

begin

    process(clk)

```

```

begin
    if (clk = '1' and clk'event) then
        if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com
"ce=0"

            -- Detecta ativacao de we (ativo baixo)
            if (we = '0')
                then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <=
dado_entrada;
            end if;

        end if;
    end if;
end process;

-- saida da memoria
dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco)));

end architecture ram_modelsim;

-----
-----
-- Arquivo      : edge_detector.vhd
-- Projeto      : Experiencia 05 - Consideracoes de Projeto com FPGA
-----
-----
-- Descricao : detector de borda
--             gera um pulso na saida de 1 periodo de clock
--             a partir da detecao da borda de subida sa entrada
--             sinal de reset ativo em alto
--             > adaptado a partir de codigo VHDL disponivel em
--
https://surf-vhdl.com/how-to-design-a-good-edge-detector/
-----
-----
-- Revisoes  :
--
-- Data      Versao  Autor      Descricao
-- 29/01/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao

```

```

-----
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity edge_detector is
port (
    clock : in std_logic;
    reset  : in std_logic;
    sinal  : in std_logic;
    pulso  : out std_logic);
end edge_detector;

architecture rtl of edge_detector is
    signal reg0 : std_logic;
    signal reg1 : std_logic;

begin

    detector : process(clock,reset)
    begin
        if(reset='1') then
            reg0 <= '0';
            reg1 <= '0';
        elsif(rising_edge(clock)) then
            reg0 <= sinal;
            reg1 <= reg0;
        end if;
    end process;

    pulso <= not reg1 and reg0;

end rtl;

-----
-- Arquivo      : registrador_4bits.vhd
-- Projeto      : Experiencia 05 - Consideracoes de Projeto com FPGA
-----
-- Descricao    : registrador de 4 bits

```

```

--          com clear assincrono e enable
-----

-- Revisoes  :
--      Data      Versao  Autor          Descricao
--      31/01/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registrador_4bits is
    port (
        clock:  in  std_logic;
        clear:  in  std_logic;
        enable: in  std_logic;
        D:      in  std_logic_vector(3 downto 0);
        Q:      out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end entity;

architecture arch of registrador_4bits is
    signal IQ: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process(clock, clear, IQ)
    begin
        if (clear = '1') then IQ <= (others => '0');
        elsif (clock'event and clock='1') then
            if (enable='1') then IQ <= D; end if;
        end if;
    end process;

    Q <= IQ;
end architecture;

```

Descrição do fluxo de dados propriamente dito, que funciona de acordo com o diagrama anterior.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

entity fluxo_dados is
  port (
    clock : in std_logic;
    zeraC : in std_logic;
    zeraR: in std_logic;
    enableR: in std_logic;
    contaC : in std_logic;
    escreveM: in std_logic;
    chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
    fimC: out std_logic;
    db_tem_jogada: out std_logic;
    db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
    db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0);
    jogada_feita: out std_logic;
    db_jogada: out std_logic_vector (3 downto 0);
    igual: out std_logic
  );
end entity fluxo_dados;

```

```

architecture estrutural of fluxo_dados is

```

```

  component contador_163 is
    port (
      clock : in  std_logic;
      clr   : in  std_logic;
      ld    : in  std_logic;
      ent   : in  std_logic;
      enp   : in  std_logic;
      D     : in  std_logic_vector (3 downto 0);
      Q     : out std_logic_vector (3 downto 0);
      rco   : out std_logic
    );
  end component;

```

```

  component comparador_85 is
    port ( -- entradas
      i_A3 : in  std_logic;
      i_B3 : in  std_logic;

```



```

i_A2    : in  std_logic;
i_B2    : in  std_logic;
i_A1    : in  std_logic;
i_B1    : in  std_logic;
i_A0    : in  std_logic;
i_B0    : in  std_logic;
i_AGTB  : in  std_logic;
i_ALTB  : in  std_logic;
i_AEQB  : in  std_logic;
-- saidas
o_AGTB  : out std_logic;
o_ALTB  : out std_logic;
o_AEQB  : out std_logic
    );
end component;

```

```

component ram_16x4 is
    port(
        clk          : in  std_logic;
        endereco: in  std_logic_vector(3 downto 0);
        dado_entrada: in  std_logic_vector(3 downto 0);
        we: in std_logic;
        ce: in std_logic;
        dado_saida: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

```

```

component registrador_4bits is
    port (
        clock: in  std_logic;
        clear: in  std_logic;
        enable: in  std_logic;
        D:      in  std_logic_vector(3 downto 0);
        Q:      out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

```

```

component edge_detector is
    port (
        clock    : in  std_logic;
        reset    : in  std_logic;
        sinal    : in  std_logic;
        pulso    : out std_logic);
end component;

signal
great,ZeraC_baixo,igual_out,menor,great_o,menor_o,enable_cin,rco_out
c,or_JGD: std_logic;
    signal contador_out, s_dado,s_endereco: std_logic_vector (3
downto 0);
begin

    ZeraC_baixo<= not ZeraC;
    Contend: contador_163 port map (
        clock => clock,
        clr  => ZeraC_baixo,
        ld   => '1',
        ent  => '1',
        enp  =>enable_Cin,
        D    => "0000",
        Q    => s_endereco,
        rco  => rco_outC
    );
    enable_Cin<=contaC;
    db_contagem<=s_endereco;
    compJog: comparador_85 port map (
        i_A3  =>s_dado(3),
        i_B3  => chaves(3),
        i_A2  =>s_dado(2),
        i_B2  => chaves(2),
        i_A1  =>s_dado(1),
        i_B1  => chaves(1),
        i_A0  =>s_dado(0),
        i_B0  => chaves(0),
        i_AGTB=>'0',

```

```

        i_ALTB => '0',
        i_AEQB => '1',
        -- saidas
        o_AGTB => great,
        o_ALTB => menor,
        o_AEQB => igual_out
    );

    memoria: ram_16x4 port map(
        clk=> clock,
        endereco => s_endereco,
        dado_entrada => chaves,
        we => escreveM,
        ce => '0',
        dado_saida => s_dado
    );
    db_memoria<=s_dado;
    igual<=igual_out;
    fimC<=rco_outC;

    registradorJ: registrador_4bits port map(
        clock=>clock,
        clear=>zeraR,
        enable=>enableR,
        D=>chaves,
        Q=>db_jogada);

    or_JGD<=chaves(0) or chaves(1) or chaves(2) or chaves(3);
    JGD: edge_detector port map(
        clock=>clock,
        reset=>zeraC,
        sinal=>or_JGD,
        pulso=>jogada_feita
    );
    db_tem_jogada<=or_JGD;
end architecture;

```

Descrição do conversor para 7 segmentos usado para converter as saídas em sinais para serem mostrados nos displays

```

-----
-- Arquivo      : hexa7seg.vhd
-- Projeto      : Jogo do Desafio da Memoria
-----

-- Descricao : decodificador hexadecimal para
--              display de 7 segmentos
--
-- entrada: hexa - codigo binario de 4 bits hexadecimal
-- saida:   sseg - codigo de 7 bits para display de 7 segmentos
-----

-- dica de uso: mapeamento para displays da placa DE0-CV
--              bit 6 mais significativo é o bit a esquerda
--              p.ex. sseg(6) -> HEX0[6] ou HEX06
-----

-- Revisoes  :
--
--      Data      Versao  Autor      Descricao
--      29/12/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity hexa7seg is
    port (
        hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
end hexa7seg;

architecture comportamental of hexa7seg is
begin

    sseg <= "1000000" when hexa="0000" else
            "1111001" when hexa="0001" else
            "0100100" when hexa="0010" else
            "0110000" when hexa="0011" else
            "0011001" when hexa="0100" else
            "0010010" when hexa="0101" else
            "0000010" when hexa="0110" else

```

```

        "1111000" when hexa="0111" else
        "0000000" when hexa="1000" else
        "0000000" when hexa="1000" else
        "0010000" when hexa="1001" else
        "0001000" when hexa="1010" else
        "0000011" when hexa="1011" else
        "1000110" when hexa="1100" else
        "0100001" when hexa="1101" else
        "0000110" when hexa="1110" else
        "0001110" when hexa="1111" else
        "1111111";

end comportamental;

```

Descrição do circuito propriamente dito, ligando fluxo de dados, unidade de controle e conversores 7 segmentos

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuito_exp5 is
    port(
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        iniciar : in std_logic;
        chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
        acertou : out std_logic;
        errou : out std_logic;
        pronto : out std_logic;
        db_igual : out std_logic;
        db_contagem : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_memoria : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_estado : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_jogada : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_clock : out std_logic;
        db_tem_jogada : out std_logic

    );
end entity;

```

```

architecture estrutural of circuito_exp5 is
    component fluxo_dados is
        port(
            clock : in std_logic;
            zeraC : in std_logic;
            zeraR: in std_logic;
            enableR: in std_logic;
            contaC : in std_logic;
            escreveM: in std_logic;
            chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
            fimC: out std_logic;
            db_tem_jogada: out std_logic;
            db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
            db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0);
            jogada_feita: out std_logic;
            db_jogada: out std_logic_vector (3 downto 0);
            igual: out std_logic
        );
    end component;

    component unidade_controle is
        port(
            clock:      in  std_logic;
            reset:      in  std_logic;
            iniciar:    in  std_logic;
            fim:        in  std_logic;
            igual:      in  std_logic;
            registra:   out std_logic;
            jogada:     in  std_logic;
            pronto:     out std_logic;
            zera:       out std_logic;
            conta:      out std_logic;
            acertou:    out std_logic;
            errou:      out std_logic;
            db_estado:  out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;

    component hexa7seg is
        port (

```

```

        hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)

    );
end component;

signal conta4, memo4, estad4, joga4: std_logic_vector (3 downto 0);
signal conta, fim, zera, registra, clk, jogada, igual_i: std_logic;
begin
    clk<=clock;
    FD: fluxo_dados port map(
        clock => clk,
        zeraR=> zera,
        zeraC => zera,
        db_jogada=>joga4,
        enableR=> registra,
        contaC => conta,
        escreveM=> '1',
        chaves => chaves,
        fimC=> fim,
        db_tem_jogada=>db_tem_jogada,
        jogada_feita=>jogada,
        db_contagem => conta4,
        db_memoria=> memo4,
        igual=>igual_i
    );
    db_igual<=igual_i;
    UC: unidade_controle port map(
        clock=>clk,
        reset=>reset,
        iniciar=>iniciar,
        fim=>fim,
        zera=> zera,
        conta=> conta,
        pronto=>pronto,
        jogada=>jogada,
        db_estado=> estad4,
        acertou =>acertou,
        igual=>igual_i,
        errou=>errou
    );

```

```

db_clock<=clk;
HEX1: hexa7seg port map(
    hexa =>conta4,
    sseg =>db_contagem
);

HEX2: hexa7seg port map(
    hexa =>memo4,
    sseg =>db_memoria
);

HEX3: hexa7seg port map(
    hexa =>estad4,
    sseg =>db_estado
);

HEX4: hexa7seg port map(
    hexa=>joga4,
    sseg=> db_jogada
);
end architecture;

```


2.3) Plano de testes

| Cenário #1 – Acerto das 16 jogadas | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| # | Operação | Sinais de entrada | Resultado esperado | Resultado observado |
| c.i. | Condições Iniciais | -- | | |
| 1 | “Resetar” circuito | acionar reset | | |
| 2 | Aguardar alguns segundos | -- | Circuito zerado | Circuito zerado |
| 3 | Acionar sinal iniciar | acionar iniciar | Circuito muda p/ estado B | Circuito muda p/ estado B |
| 4 | acionar primeira entrada (jogada 1) | acionar chave(0) | Igual ativo Tem_jogada ativo | Igual ativo Tem_jogada ativo |
| 5 | acionar segunda entrada (jogada 2) | acionar chave(1) | Igual ativo Tem_jogada ativo | Igual ativo Tem_jogada ativo |
| ... | | | | |


| 19 | aciona última entrada (jogada 16) | aciona chave(2) | saídas pronto e acertou ativadas | |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Cenário #2 – Acerto das 4 primeiras jogadas e erro na 5ª jogada | | | | |
| # | Operação | Sinais de entrada | Resultado esperado | Resultado observado |
| c.i. | Condições Iniciais | -- | | |
| 1 | “Resetar” circuito | acionar reset | | |
| 2 | Aguardar alguns segundos | -- | Circuito zerado | Circuito zerado |
| 3 | Acionar sinal iniciar | acionar iniciar | Circuito muda p/ estado B | Circuito muda p/ estado B |
| 4 | acionar primeira entrada (jogada 1) | acionar chave(0) | Igual ativo Tem_jogada ativo | Igual ativo Tem_jogada ativo |
| 5 | acionar segunda entrada (jogada 2) | acionar chave(1) | Igual ativo Tem_jogada ativo | Igual ativo Tem_jogada ativo |
| ... | | | | |
| 8 | aciona quinta entrada (jogada 5) | aciona chave(0) | saídas pronto e errou ativadas | |

2.4) Simulação do circuito no ModelSim

2.4.1) Cenário #1

 

2.4.2) Cenário #2

 

2.5) Designação de pinos


| Sinal | Pino na Placa DE0-CV | Pino no FPGA | Analog Discovery |
|-----------|----------------------|--------------|---|
| CLOCK | GPIO_0_D13 | PIN_T22 | StaticIO – LED – DIO0 Patterns – Clock – 1kHz |
| RESET | GPIO_0_D15 | PIN_N19 | StaticIO – Button 0/1 – DIO1 |
| INICIAR | GPIO_0_D17 | PIN_P19 | StaticIO – Button 0/1 – DIO2 |
| CHAVES(0) | GPIO_0_D19 | PIN_P17 | StaticIO – Button 0/1 – DIO3 |
| CHAVES(1) | GPIO_0_D21 | PIN_M18 | StaticIO – Button 0/1 – DIO4 |
| CHAVES(2) | GPIO_0_D23 | PIN_L17 | StaticIO – Button 0/1 – DIO5 |
| CHAVES(3) | GPIO_0_D25 | PIN_K17 | StaticIO – Button 0/1 – DIO6 |
| PRONTO | Led LEDR9 | PIN_L1 | - |
| ACERTOU | Led LEDR8 | PIN_L2 | - |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|---|
| ERROU | Led LEDR7 | PIN_U1 | - |
| DB_IGUAL | Led LEDR0 | PIN_AA2 | - |
| DB_CLOCK | Led LEDR1 | PIN_AA1 | - |
| DB_TEM_JOGADA | Led LEDR2 | PIN_W2 | - |
| DB_CONTAGEM | Display HEX0 | [0] PIN_U21 [1] PIN_V21 [2] PIN_W22 [3] PIN_W21 [4] PIN_Y22 [5] PIN_Y21 [6] PIN_AA22 | - |
| DB_MEMORIA | Display HEX1 | [0] PIN_AA20 [1] PIN_AB20 [2] PIN_AA19 [3] PIN_AA18 [4] PIN_AB18 [5] PIN_AA17 [6] PIN_U22 | - |
| DB_JOGADA | Display HEX2 | [0] PIN_Y19 [1] PIN_AB17 [2] PIN_AA10 [3] PIN_Y14 [4] PIN_V14 [5] PIN_AB22 [6] PIN_AB21 | - |
| DB_ESTADO | Display HEX5 | [0] PIN_N9 [1] PIN_M8 [2] PIN_T14 [3] PIN_P14 [4] PIN_C1 [5] PIN_C2 [6] PIN_W19 | - |


3) Demonstração do Funcionamento do Circuito

3.1) Acerto de todas as jogadas


3.1.1) Início do ciclo

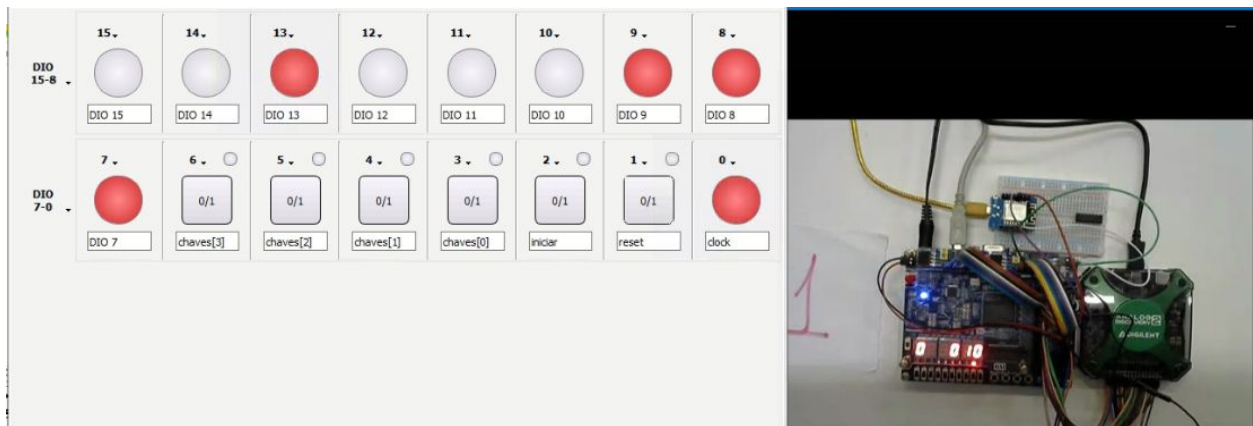



Condições iniciais

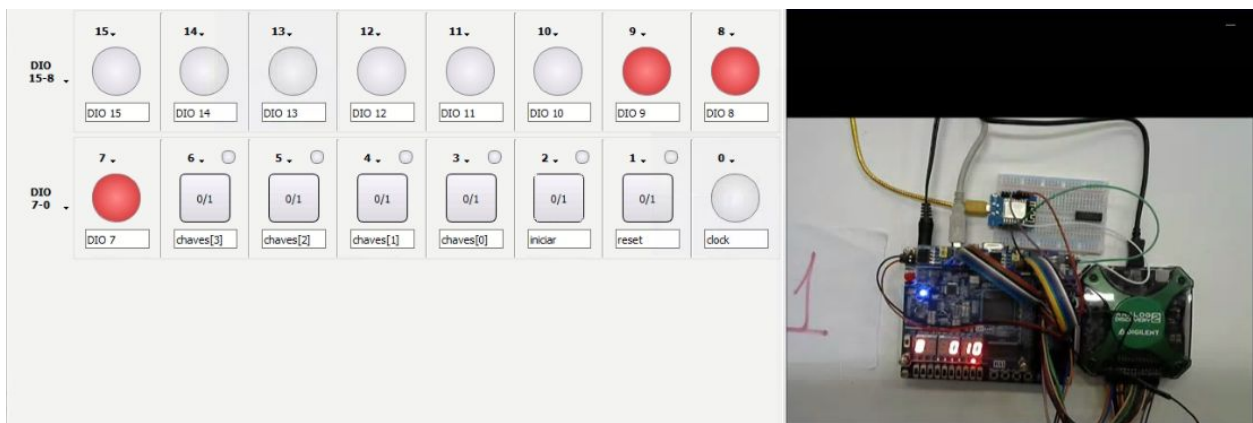



Após ativar os sinais reset e iniciar

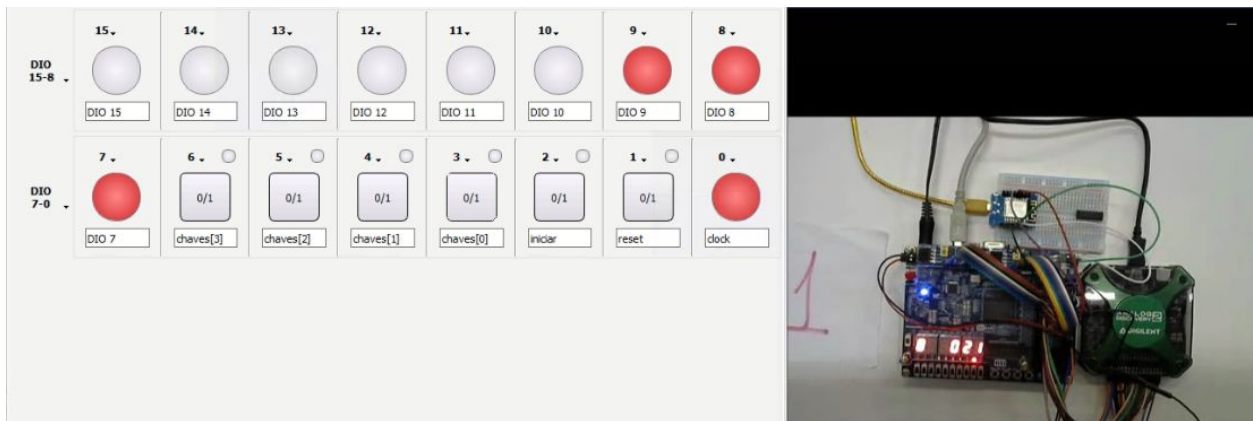

 
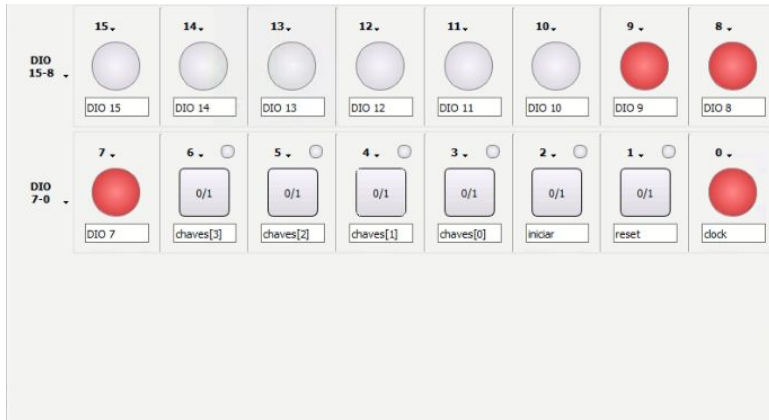
Após ativar chaves com o valor igual o da memória, o ciclo continua



Acerto da jogada

 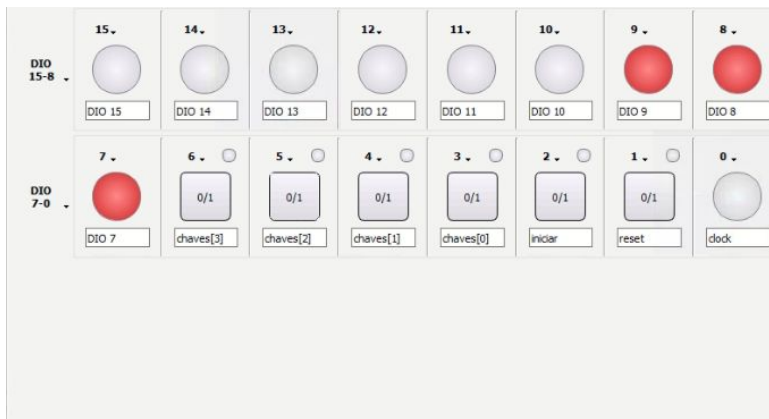


Acerto da jogada

 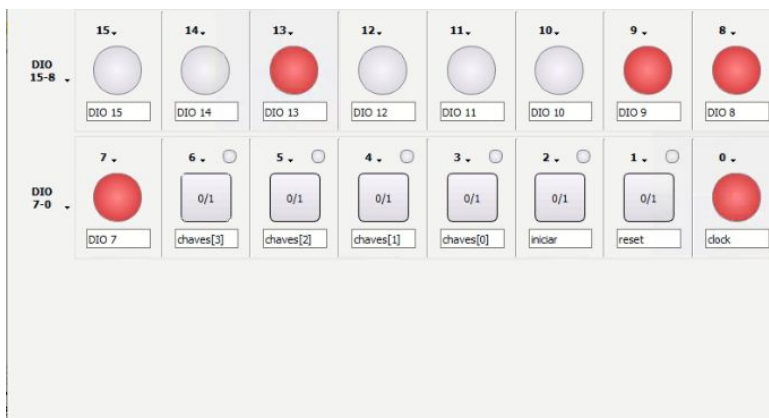


Acerto da jogada


3.1.2) Fim do ciclo

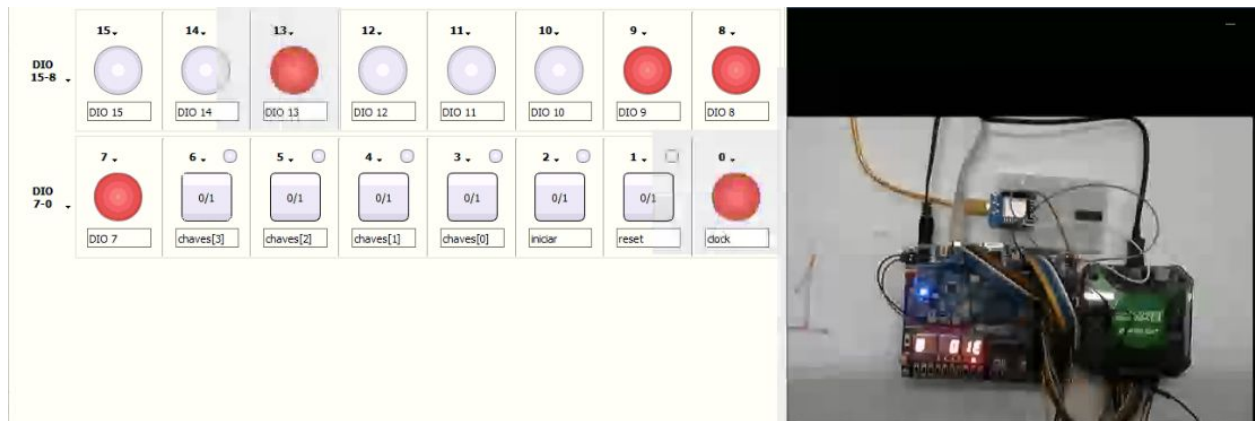

Acerto da jogada


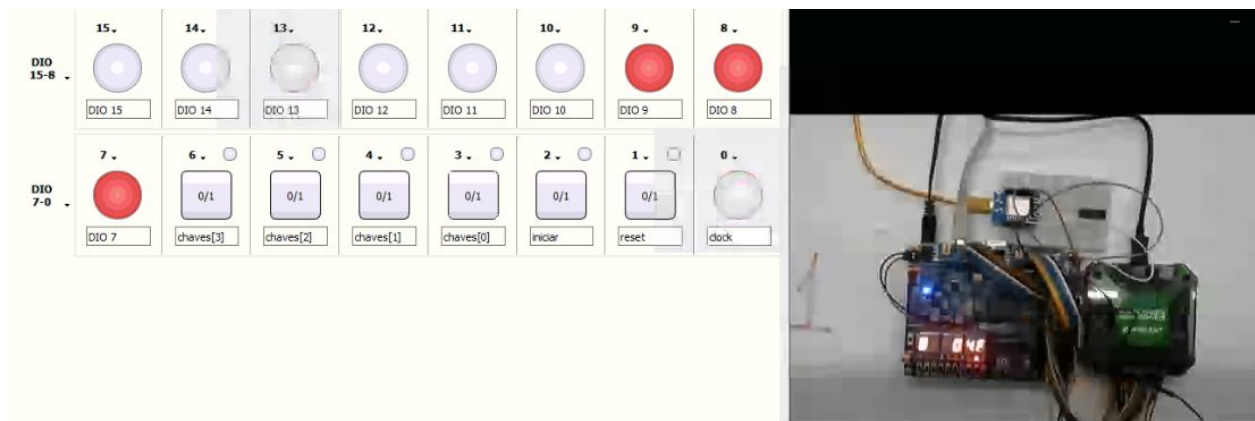


Acerto da jogada


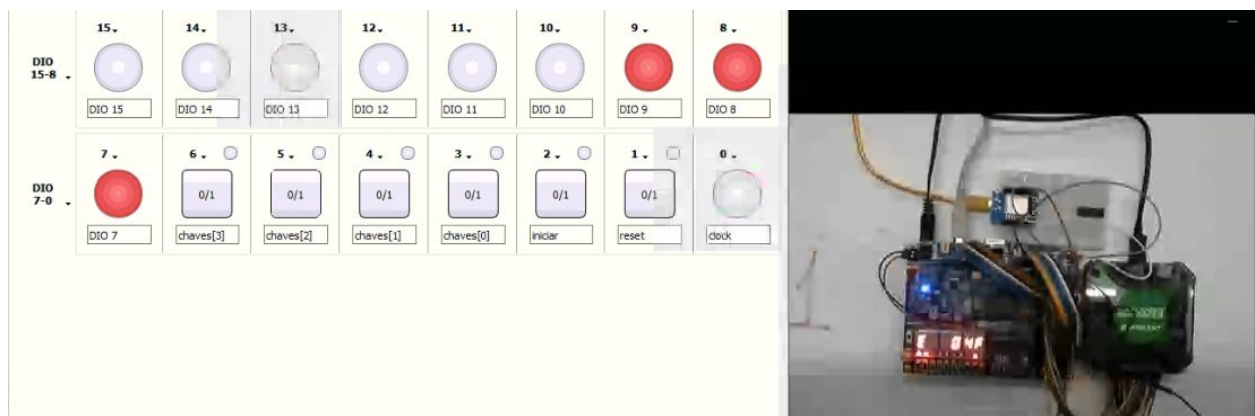


Acerto da última jogada. Os LEDs que indicam o fim da contagem e o acerto de todas as jogadas acendem e o circuito fica parado no estado E.



3.2) Erro de 1 jogada

 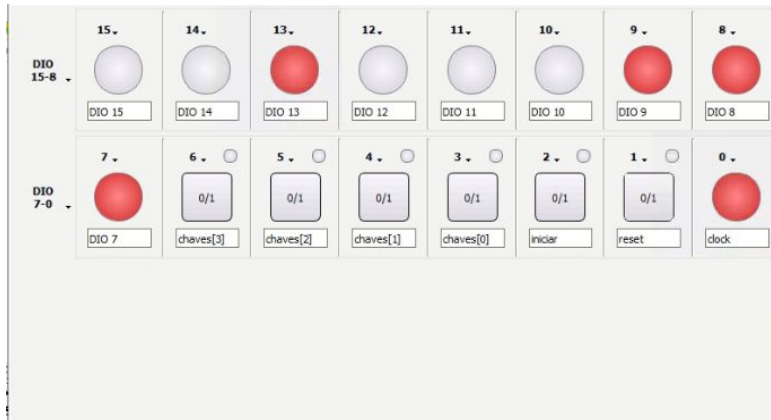



Condições iniciais

 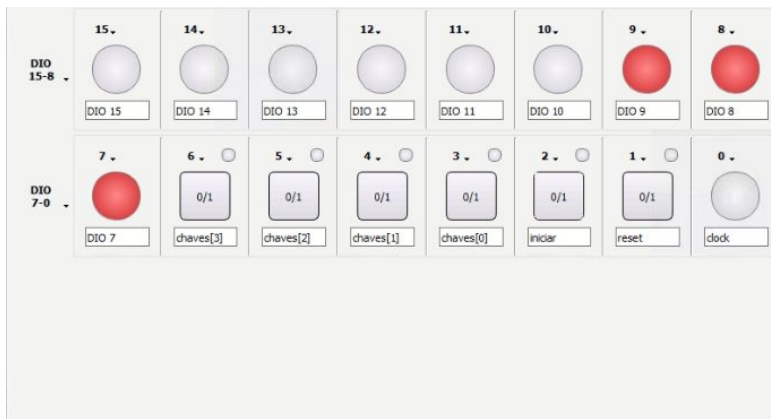



Após ativar os sinais reset e iniciar

 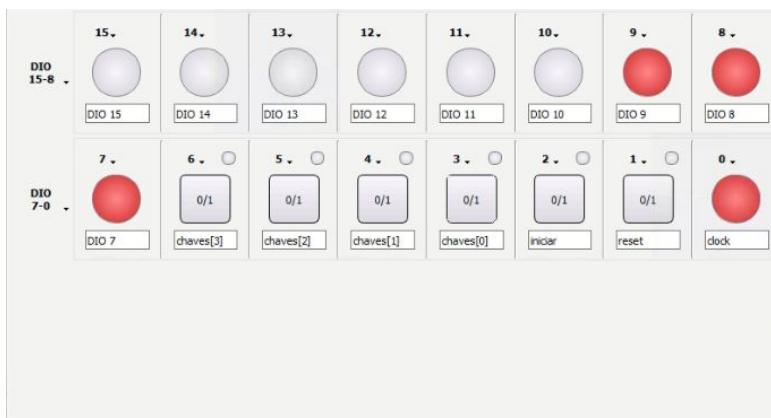



Acerto da jogada

 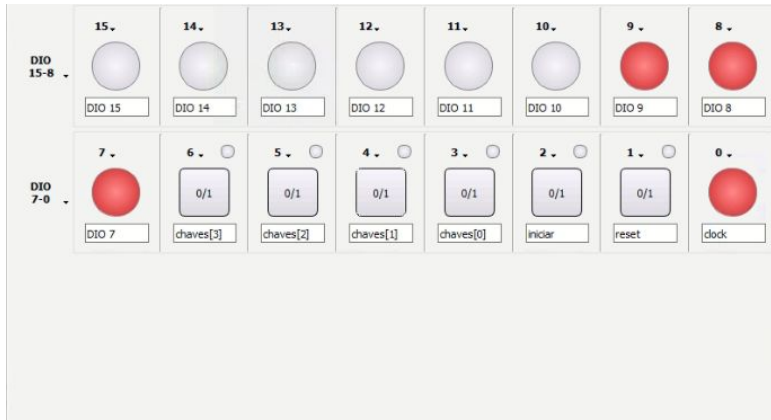


Acerto da jogada

 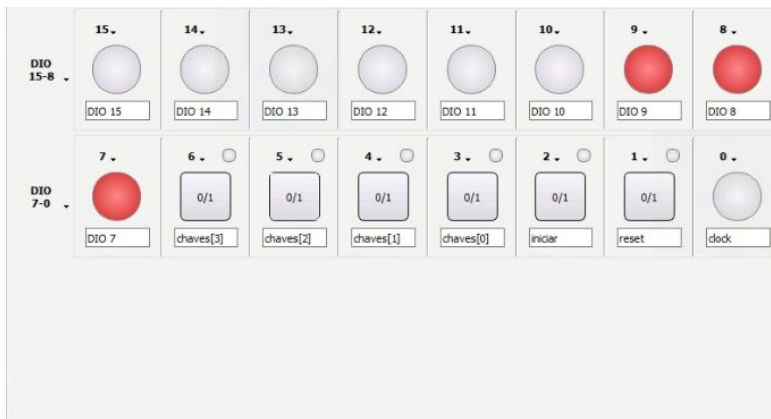

Acerto da jogada

 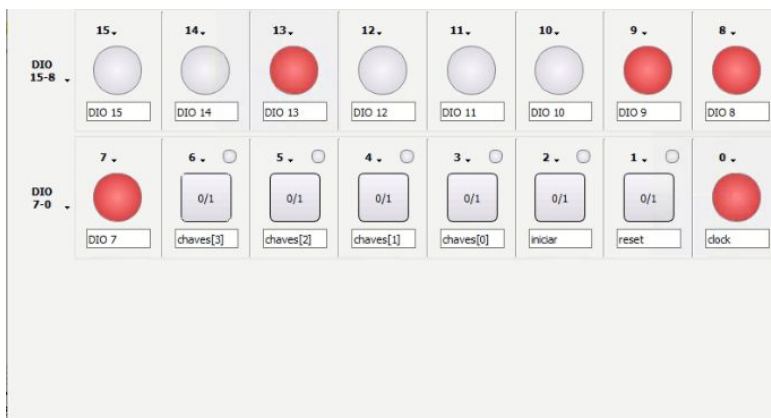

Acerto da jogada

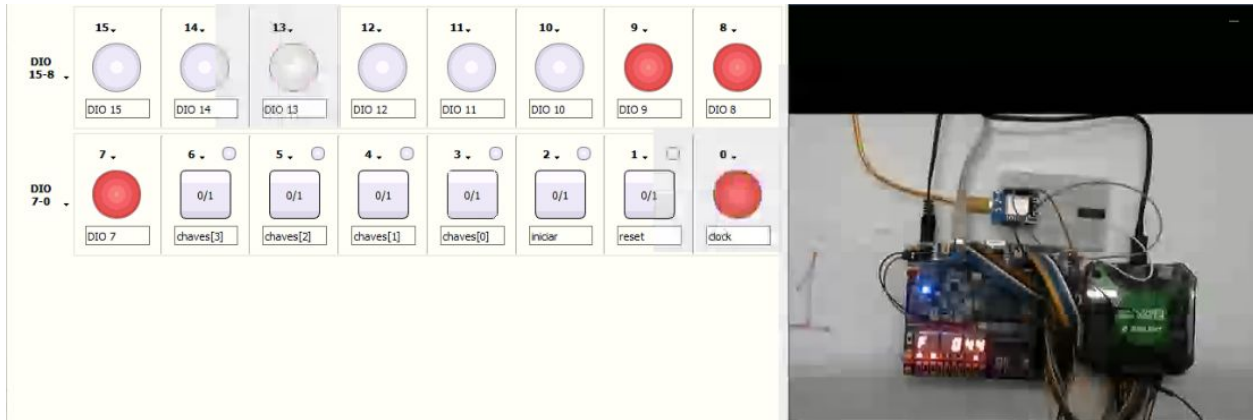


Após fazer uma jogada errada, os LEDs que indicam o fim e o erro acendem e o circuito fica parado no estado F.

4) Descrição do Desafio

O desafio desta semana consistia em aplicar um timer de 5 segundos para cada jogada no circuito “circuito_exp5”, caso o tempo fosse ultrapassado, o circuito deveria acender um led db_timeout e ir para o estado de erro. Para isso, utilizamos um clock de 1KHz e um contador modificado setado para ativar o rco ao chegar a 5000. Ele tem funcionamento similar ao circuito original, mas para aplicar o contador modificado foi necessário realizar alterações na unidade de controle e no fluxo de dados. Na unidade de controle foram adicionadas uma entrada nova “timeout” e duas saídas novas “zera_T” e “enable_T”. Não foi adicionado ou removido nenhum estado, o que foi modificado foram as transições. Agora, quando a máquina vai para o estado J, partindo de qualquer estado, o sinal “zera_T” é acionado anteriormente e zera o contador de tempo, e quando ela chega no estado J, o sinal “enable_T” é acionado, habilitando o contador de tempo a começar a contagem. Se passar dos 5 segundos, o fluxo de dados deve mandar o sinal “timeout” para a unidade de controle, o que faz ela saltar para o estado de erro F e o circuito acende o led db_timeout. A pinagem do circuito é a mesma do original, com exceção da nova saída db_timeout que está ligada no LED R6 da FPGA, mais precisamente no pino U2.

Diagrama em nível RTL do fluxo de dados, com o contador modificado (ContaClock):

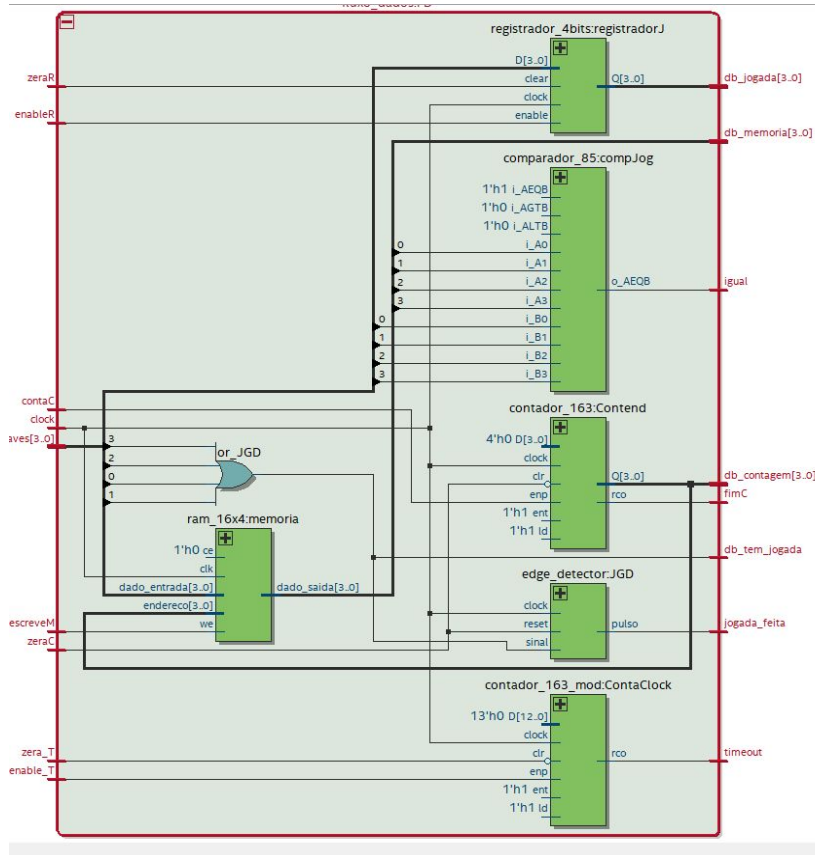

Descrição da unidade de controle, com as novas entradas e saídas:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity unidade_controle is
  port (
    clock:      in  std_logic;
    reset:      in  std_logic;
    iniciar:    in  std_logic;
    fim:        in  std_logic;
    jogada:     in  std_logic;
    timeout:    in  std_logic;
    zera_T:     out std_logic;
    enable_T:   out std_logic;
    zera:       out std_logic;
    conta:      out std_logic;
    pronto:     out std_logic;
    db_estado:  out std_logic_vector(3 downto 0);
    acertou:    out std_logic;
    errado:     out std_logic;
  );
end entity;
```

```

    registra: out std_logic;
    igual: in std_logic
);
end entity;

architecture fsm of unidade_controle is
    type t_estado is (A, B, C, D, E, F, M,J);
    signal Eatual, Eprox: t_estado;
begin
    -- memoria de estado
    process (clock,reset)
    begin
        if reset='1' then
            Eatual <= A;
        elsif clock'event and clock = '1' then
            Eatual <= Eprox;
        end if;
    end process;

    -- logica de proximo estado
    Eprox <=
        A when Eatual=A and iniciar='0' else
        B when Eatual=A and iniciar='1' else
        J when Eatual=B else
        J when Eatual=J and jogada='0' and timeout='0' else
        F when Eatual=J and jogada='0' and timeout='1' else
        M when Eatual=J and jogada='1' and timeout='0' else
        C when Eatual=M else
        D when Eatual=C and fim='0' and igual = '1' else
        J when Eatual=D else
        E when Eatual=C and fim='1' else
        F when Eatual=C and igual='0' else
        M when Eatual=D else

        B when Eatual=E and iniciar='1' else
        E when Eatual=E and iniciar='0' else
        B when Eatual=F and iniciar='1' else
        F when Eatual=F and iniciar='0' else
        A;

```

```

-- logica de saída (maquina de Moore)
with Eatual select
    registra <= '0' when A | B | C | D | E | F | J,
               '1' when M,
               '0' when others;

with Eatual select

    zero <=    '0' when A | C | D | E | F | M | J,
               '1' when B,
               '0' when others;

with Eatual select
    conta <=   '0' when A | B | C | E | F | M | J,
               '1' when D,
               '0' when others;

with Eatual select
    pronto <=  '0' when A | B | C | D | M | J,
               '1' when E | F ,
               '0' when others;

with Eatual select
    acertou <='0' when A | B | C | D | F | M | J,
              '1' when E,
              '0' when others;

with Eatual select
    zero_T <='0' when A | C | E | F | M | J,
            '1' when D | B,
            '0' when others;

with Eatual select
    enable_T <='0' when A | B | C | D | F | M | E,
              '1' when J,
              '0' when others;

with Eatual select
    erro <=    '0' when A | B | C | D | E | M | J,
               '1' when F,
               '0' when others;

```

```

-- saida de depuracao (db_estado)
with Eatual select
    db_estado <= "0000" when A,      -- 0
                    "1011" when B,    -- B
                    "1100" when C,    -- C
                    "1101" when D,    -- D
                    "1110" when E,    -- E
                    "0111" when M, -- M
                    "1000" when J,    -- J
                    "1111" when F,    -- F
                    "0001" when others; -- 1
end fsm;

```

O contador modificado teve seu limite de contagem alterado para 5000. Esse valor pode ser mudado para um genérico posteriormente para mudanças rápidas no funcionamento do circuito.

Descrição do contador modificado

```

-----
-- Arquivo : contador_163_mod.vhd
-- Projeto : Experiencia 05
-----
-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)
-- similar ao CI 74163
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity contador_163_mod is -- entidade principal
    port (
        clock : in std_logic; -- sinais de entrada
        clr : in std_logic;
        ld : in std_logic;
        ent : in std_logic;
        enp : in std_logic;
        D : in std_logic_vector (12 downto 0);
        Q : out std_logic_vector (12 downto 0); -- sinais de saída
    );
end entity;

```

```

    rco : out std_logic
    );
end contador_163_mod;
architecture comportamental of contador_163_mod is -- declaração da
arquitetura
    signal IQ: integer range 0 to 8191;
begin
    process (clock,ent,IQ) -- início do process do circuito
    begin
        if clock'event and clock='1' then
            -- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1
            if clr='0' then IQ <= 0;
            -- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada
            elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));
            -- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
            elsif ent='1' and enp='1' then
            -- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
            -- para que a contagem seja realizada
            if IQ>=5000 then IQ <= 5000;
            -- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0
            else IQ <= IQ + 1;
            -- caso contrário, soma-se 1 no contador
            end if;
            else IQ <= IQ;
            -- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
            -- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
            end if;
        end if;
        if IQ>=5000 and ent='1' then rco <= '1';
        -- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
        else rco <= '0';
        end if;
        Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
        -- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
    end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

O fluxo de dados foi modificado para receber as duas entradas “zera_T” e “enable_T” que são ligadas no reset e no enable do contador modificado, e a saída “timeout” que está ligada na saída RCO do contador modificado e sai para a unidade de controle e para o led db_timeout.

Descrição do fluxo de dados

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fluxo_dados is
  port (
    clock : in std_logic;
    zeraC : in std_logic;
    zeraR: in std_logic;
    enableR: in std_logic;
    contaC : in std_logic;
    escreveM: in std_logic;
    chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
    timeout: out std_logic;
    zera_T: in std_logic;
    enable_T: in std_logic;
    fimC: out std_logic;
    db_tem_jogada: out std_logic;
    db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
    db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0);
    jogada_feita: out std_logic;
    db_jogada: out std_logic_vector (3 downto 0);
    igual: out std_logic
  );
end entity fluxo_dados;

architecture estrutural of fluxo_dados is

  component contador_163 is
    port (
      clock : in std_logic;
      clr   : in std_logic;
      ld    : in std_logic;
      ent   : in std_logic;
      enp   : in std_logic;
      D     : in std_logic_vector (3 downto 0);
      Q     : out std_logic_vector (3 downto 0);
      rco   : out std_logic
    );
```

```
end component;
```

```
component comparador_85 is
```

```
    port ( -- entradas
```

```
        i_A3    : in  std_logic;
```

```
        i_B3    : in  std_logic;
```

```
        i_A2    : in  std_logic;
```

```
        i_B2    : in  std_logic;
```

```
        i_A1    : in  std_logic;
```

```
        i_B1    : in  std_logic;
```

```
        i_A0    : in  std_logic;
```

```
        i_B0    : in  std_logic;
```

```
        i_AGTB  : in  std_logic;
```

```
        i_ALTB  : in  std_logic;
```

```
        i_AEQB  : in  std_logic;
```

```
    -- saidas
```

```
    o_AGTB : out std_logic;
```

```
    o_ALTB : out std_logic;
```

```
    o_AEQB : out std_logic
```

```
    );
```

```
end component;
```

```
component contador_163_mod is
```

```
    port (
```

```
        clock : in std_logic; -- sinais de entrada
```

```
        clr   : in std_logic;
```

```
        ld    : in std_logic;
```

```
        ent   : in std_logic;
```

```
        enp   : in std_logic;
```

```
        D     : in std_logic_vector (12 downto 0);
```

```
        Q     : out std_logic_vector (12 downto 0); -- sinais de saída
```

```
        rco   : out std_logic
```

```
    );
```

```
end component;
```



```

component ram_16x4 is
  port(
    clk          : in  std_logic;
    endereco: in std_logic_vector(3 downto 0);
    dado_entrada: in std_logic_vector(3 downto 0);
    we: in std_logic;
    ce: in std_logic;
    dado_saida: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end component;

```

```

component registrador_4bits is
  port (
    clock: in  std_logic;
    clear: in  std_logic;
    enable: in  std_logic;
    D:      in  std_logic_vector(3 downto 0);
    Q:      out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end component;

```

```

component edge_detector is
  port (
    clock  : in  std_logic;
    reset  : in  std_logic;
    sinal  : in  std_logic;
    pulso  : out std_logic);
end component;

```

```

-- signal
great, ZeraC_baixo, igual_out, menor, great_o, menor_o, enable_cin, rco_outc, or_J
GD, zeraT_baixo: std_logic;
  signal contador_out, s_dado, s_endereco: std_logic_vector (3
downto 0);
begin
  ZeraT_baixo<= not Zera_T;
  ContaClock: contador_163_mod port map(
    clock=>clock, -- sinais de entrada
    clr=>zeraT_Baixo,

```

```

        ld => '1',
        ent=>'1',
        enp=>enable_T,
        D=> "00000000000000",
        rco=>timeout
    );

    ZeraC_baixo<= not ZeraC;
    Contend: contador_163 port map (
        clock => clock,
        clr => ZeraC_baixo,
        ld    => '1',
        ent    => '1',
        enp    =>enable_Cin,
        D      => "0000",
        Q      => s_endereco,
        rco    => rco_outC
    );
    enable_Cin<=contaC;
    db_contagem<=s_endereco;
    compJog: comparador_85 port map (
        i_A3  =>s_dado(3),
        i_B3  => chaves(3),
        i_A2  =>s_dado(2),
        i_B2  => chaves(2),
        i_A1  =>s_dado(1),
        i_B1  => chaves(1),
        i_A0  =>s_dado(0),
        i_B0  => chaves(0),
        i_AGTB=>'0',
        i_ALTB=>'0',
        i_AEQB=>'1',
        -- saidas
        o_AGTB=>great,
        o_ALTB=>menor,
        o_AEQB=>igual_out
    );

    memoria: ram_16x4 port map(

```

```

        clk=> clock,
        endereco => s_endereco,
        dado_entrada => chaves,
        we => escreveM,
        ce => '0',
        dado_saida => s_dado
    );
    db_memoria<=s_dado;
    igual<=igual_out;
    fimC<=rco_outC;

    registradorJ: registrador_4bits port map(
        clock=>clock,
        clear=>zeraR,
        enable=>enableR,
        D=>chaves,
        Q=>db_jogada);

    or_JGD<=chaves(0) or chaves(1) or chaves(2) or chaves(3);
    JGD: edge_detector port map(
        clock=>clock,
        reset=>zeraC,
        sinal=>or_JGD,
        pulso=>jogada_feita
    );
    db_tem_jogada<=or_JGD;
end architecture;

```

O circuito em si foi modificado para ter saída db_timeout, que foi ligada em um led, e também para fazer as novas ligações entre unidade de controle e fluxo de dados.

Descrição do circuito propriamente dito

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuito_exp5_desafio is
    port(
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        iniciar : in std_logic;
        chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);

```

```

        acertou : out std_logic;
        errou : out std_logic;
        pronto : out std_logic;
        db_igual : out std_logic;
        db_contagem : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_memoria : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_estado : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_jogada : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_clock : out std_logic;
        db_tem_jogada : out std_logic;
        db_timeout: out std_logic

    );
end entity;

```

architecture estrutural of circuito_exp5_desafio is

component fluxo_dados is

```

    port(
        clock : in std_logic;
        zeraC : in std_logic;
        zeraR: in std_logic;
        enableR: in std_logic;
        contaC : in std_logic;
        escreveM: in std_logic;
        chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
        fimC: out std_logic;
        db_tem_jogada: out std_logic;
        db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
        db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0);
        jogada_feita: out std_logic;
        db_jogada: out std_logic_vector (3 downto 0);
        igual: out std_logic;
        timeout: out std_logic;
        zera_T: in std_logic;
        enable_T: in std_logic

    );

```

end component;

component unidade_controle is

```

    port(

```

```

        clock:    in  std_logic;
        reset:    in  std_logic;
        iniciar:  in  std_logic;
        fim:      in  std_logic;
        igual:    in  std_logic;
        timeout:  in  std_logic;
        zera_T:   out std_logic;
        enable_T: out std_logic;
        registra: out std_logic;
        jogada:   in  std_logic;
        pronto:   out std_logic;
        zera:      out std_logic;
        conta:    out std_logic;
        acertou:  out std_logic;
        errou:    out std_logic;
        db_estado: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

component hexa7seg is
    port (
        hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
end component;

signal conta4, memo4, estad4, joga4: std_logic_vector (3 downto 0);
signal
conta, fim, zera, registra, clk, jogada, igual_i, timeout, zera_t, enable_t:
std_logic;
begin
    clk<=clock;
    FD: fluxo_dados port map(
        clock => clk,
        zeraR=> zera,
        zeraC => zera,
        db_jogada=>joga4,
        enableR=> registra,
        contaC => conta,
        escreveM=> '1',

```

```

        chaves => chaves,
        fimC=> fim,
        db_tem_jogada=>db_tem_jogada,
        jogada_feita=>jogada,
        db_contagem => conta4,
        db_memoria=> memo4,
        igual=>igual_i,
        timeout=>timeout,
        enable_t=>enable_t,
        zera_t=>zera_t
    );
    db_timeout<=timeout;
    db_igual<=igual_i;
    UC: unidade_controle port map(
        clock=>clk,
        reset=>reset,
        iniciar=>iniciar,
        fim=>fim,
        zera=> zera,
        conta=> conta,
        pronto=>pronto,
        jogada=>jogada,
        db_estado=> estad4,
        acertou =>acertou,
        igual=>igual_i,
        errou=>errou,
        timeout=>timeout,
        enable_t=>enable_t,
        zera_t=>zera_t
    );
    db_clock<=clk;
    HEX1: hexa7seg port map(
        hexa =>conta4,
        sseg =>db_contagem
    );

    HEX2: hexa7seg port map(
        hexa =>memo4,
        sseg =>db_memoria
    );

```

```

    HEX3: hexa7seg port map(
        hexa =>estad4,
        sseg =>db_estado
    );

    HEX4: hexa7seg port map(
        hexa=>joga4,
        sseg=> db_jogada
    );
end architecture;

```

5) Resultados Alcançados

5.1) Pontos Positivos

Os pontos positivos foram que os circuitos funcionaram praticamente na primeira tentativa. Graças a um planejamento bem feito. Os erros que vieram a ocorrer foram rapidamente resolvidos e a aplicação do desafio foi feita de forma rápida e sem problemas.

5.2) Pontos Negativos

Os pontos negativos que vieram a ocorrer foram que na primeira tentativa de fazer o circuito funcionar ele fazia tudo corretamente, exceto que saltava diretamente do estado E, de acerto, direto para o estado inicial A. O problema foi rapidamente resolvido pois havíamos feito um bom planejamento e identificamos o problema em uma linha de VHDL que ficou de resquício do último experimento que mandava a máquina de estados fazer exatamente isso. Após resolvermos isso, o circuito operou como esperado. Arrumamos isso para o desafio também e não tivemos problemas.

5.3) Lições Aprendidas

Através da realização deste experimento, pudemos ver na prática a aplicação de um circuito com clock contínuo. Apesar das dificuldades encontradas, tivemos um bom aproveitamento da experiência.

6) Referências Técnicas

1. Apostila e apresentação da Experiência 5, disponibilizados no ambiente da disciplina PCS3635 no site E-disciplinas.
2. Tabela de Pinos da placa DE0-CV