



Laboratório Digital I - PCS3635

Planejamento da Experiência 7:

Projeto do Jogo do Desafio da Memória

Marco Aurélio C. O. Prado - NUSP 11257605

Victor Hoefling Padula - NUSP 10770051

Turma 04 - Bancada A1

São Paulo - SP

02/03/2021

1) Objetivo

Os objetivos da aula consistem em aprender sobre:

- Projeto de circuitos usando descrição estrutural VHDL;
- Interface de circuitos digitais com elementos externos de entrada de dados;
- Documentação de projetos (planejamento e relatório);
- Uso de sinais periódicos como clock;

2) Elaboração do Circuito “circuito_exp7.vhd”

2.1) Descrição do funcionamento do circuito


Este circuito consiste na versão completa do Jogo do Desafio da Memória, apresentando um ciclo completo de jogadas onde a cada rodada é acrescentado um valor a mais na memória, ou seja, a cada rodada o número de jogadas aumenta.

Para iniciar o jogo, deve-se apertar o botão “iniciar”. Após isso, o circuito aguardará pela primeira jogada, que deve ser inserida pelo jogador através dos botões ligados aos sinais “botoes”. Após isso, o jogador deve repetir a primeira jogada e acrescentar mais uma. Na rodada seguinte, o jogador deve repetir as 2 primeiras jogadas e acrescentar uma terceira. O ciclo continua até que o jogador erre alguma das jogadas ou demore mais do que 5 segundos para fazer uma jogada. Esse *timeout* começa a funcionar a partir da primeira rodada.

Para implementação do timeout foi acrescentado ao fluxo de dados um contador_163 modificado, chamado contador_mod. Ele tem funcionamento idêntico ao 163, com a diferença de que ele conta até 5000 ao invés de 15.

O circuito segue a seguinte lógica de estados: primeiro ele passa pelo estado A ao ser acionada a entrada Reset, em seguida, vai para o estado B, onde reinicia todos os contadores. Depois, vai para o estado R, onde aciona o led Espera e aguarda a primeira jogada a ser gravada. Então segue para os estados de lógica de gravação, S, onde registra a jogada, T, onde guarda a jogada na memória, e depois I, onde zera o contador de endereços e do timeout. Depois, entra no loop do jogo, indo para o estado J, onde aciona o contador timeout, que conta 5000 ciclos de clock (para um clock de 1 khz isso equivale a 5 segundos), e aciona o led Espera, e permanece nele até ser feita uma jogada ou acabar o tempo. Se for feita uma jogada antes de acabar o tempo, ele vai para o estado M, se o tempo acabar ele vai para o estado “perdeu”, ou F. No estado M, ele registra a jogada feita e vai para o estado de comparação C. No estado C, ele pode ou ter errado a jogada (nesse caso ele vai para o estado F), ou acertado. Se ele acertou e o endereço não é igual ao limite, ele vai para o estado D; se o endereço é igual ao limite mas o contador de endereços não está no fim, ele vai para o estado K; se ele acertou e estiver no último endereço da memória ele vai

 O diagrama a seguir ilustra o funcionamento da máquina de estados:



```

-----
-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)
-- similar ao CI 74163
-----

-- Revisoes :
-- Data Versao Autor Descricao
-- 29/12/2020 1.0 Edson Midorikawa criacao
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity contador_163 is -- entidade principal
    port (
        clock : in std_logic; -- sinais de entrada
        clr : in std_logic;
        ld : in std_logic;
        ent : in std_logic;
        enp : in std_logic;
        D : in std_logic_vector (3 downto 0);
        Q : out std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais de saída
        rco : out std_logic
    );
end contador_163;
architecture comportamental of contador_163 is -- declaração da
arquitetura
    signal IQ: integer range 0 to 15;
begin
    process (clock,ent,IQ) -- inicio do process do circuito
    begin
        if clock'event and clock='1' then
            -- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1
            if clr='0' then IQ <= 0;
            -- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada
            elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));
            -- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
            elsif ent='1' and enp='1' then
                -- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
                -- para que a contagem seja realizada
            if IQ=15 then IQ <= 0;
            -- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0

```

```

else IQ <= IQ + 1;
-- caso contrário, soma-se 1 no contador
end if;
else IQ <= IQ;
-- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
-- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
end if;
end if;
if IQ=15 and ent='1' then rco <= '1';
-- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
else rco <= '0';
end if;
Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
-- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo : contador_163_mod.vhd
-- Projeto : Experiencia 05
-----
-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)
-- similar ao CI 74163
-----

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity contador_mod is -- entidade principal
  port (
    clock : in std_logic; -- sinais de entrada
    clr : in std_logic;
    ld : in std_logic;
    ent : in std_logic;
    enp : in std_logic;
    D : in std_logic_vector (12 downto 0);
    Q : out std_logic_vector (12 downto 0); -- sinais de saída
    rco : out std_logic
  );
end contador_mod;

```

```

architecture comportamental of contador_mod is -- declaração da
arquitetura
    signal IQ: integer range 0 to 8191;
begin
    process (clock,ent,IQ) -- início do process do circuito
    begin
        if clock'event and clock='1' then
            -- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1
            if clr='0' then IQ <= 0;
            -- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada
            elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));
            -- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
            elsif ent='1' and enp='1' then
            -- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
            -- para que a contagem seja realizada
            if IQ>=5000 then IQ <= 5000;
            -- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0
            else IQ <= IQ + 1;
            -- caso contrário, soma-se 1 no contador
            end if;
            else IQ <= IQ;
            -- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
            -- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
            end if;
        end if;
        if IQ>=5000 and ent='1' then rco <= '1';
        -- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
        else rco <= '0';
        end if;
        Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
        -- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
    end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

Vale notar que esse contador vai até 5000

```

-----
-- Arquivo      : comparador_85.vhd
-- Projeto      : Experiencia 02 - Um Fluxo de Dados Simples
-----
-- Descricao    : comparador binario de 4 bits

```

```

--          similar ao CI 7485
--          baseado em descricao criada por Edson Gomi (11/2017)
-----
-- Revisoes  :
--   Data      Versao  Autor          Descricao
--   02/01/2021  1.0   Edson Midorikawa  criacao
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity comparador_85 is -- declaracao da entidade do comparador
    port ( -- entradas
        i_A3   : in  std_logic;
        i_B3   : in  std_logic;
        i_A2   : in  std_logic;
        i_B2   : in  std_logic;
        i_A1   : in  std_logic;
        i_B1   : in  std_logic;
        i_A0   : in  std_logic;
        i_B0   : in  std_logic;
        i_AGTB : in  std_logic;
        i_ALTB : in  std_logic;
        i_AEQB : in  std_logic;
        -- saidas
        o_AGTB : out std_logic;
        o_ALTB : out std_logic;
        o_AEQB : out std_logic
    );
end entity comparador_85;

architecture dataflow of comparador_85 is -- inicio da arquitetura
do comparador
    -- sinais intermediarios que comparam A e B sem levar em
consideracao as entradas de cascadeamento
    signal agtb : std_logic;
    signal aeqb : std_logic;
    signal altb : std_logic;
begin
    -- equacoes dos sinais: pagina 462, capitulo 6 do livro-texto

```

```

-- Wakerly, J.F. Digital Design - Principles and Practice, 4th
Edition
-- veja tambem datasheet do CI SN7485 (Function Table)
agtb <= (i_A3 and not(i_B3)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and i_A2 and not(i_B2)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and i_A1 and
not(i_B1)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and not(i_A1 xor
i_B1) and i_A0 and not(i_B0));
-- checa se a > b
aeqb <= not((i_A3 xor i_B3) or (i_A2 xor i_B2) or (i_A1 xor i_B1)
or (i_A0 xor i_B0));
-- checa se a = b
altb <= not(agtb or aeqb);
-- checa se a < b
o_AGTB <= agtb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_ALTB)));
o_ALTB <= altb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_AGTB)));
o_AEQB <= aeqb and i_AEQB;
-- nas saidas, são levadas em consideracao as entradas de
cascateamento para obter um resultado final

end architecture dataflow; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo      : ram_16x4.vhd
-- Projeto      : Experiencia 05 - Consideracoes de Projeto com VHDL
-----

-- Descricao   : módulo de memória RAM síncrona 16x4
--              sinais we e ce ativos em baixo
--              código ADAPTADO do código encontrado no livro
--              VHDL Descricao e Síntese de Circuitos Digitais
--              de Roberto D'Amore, LTC Editora.
-----

-- Revisoes    :
--
--      Data      Versao  Autor      Descricao
--      08/01/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao
--      01/02/2020  2.0    Antonio V.S.Neto  Atualizacao para
--
--                      RAM síncrona para
--                      minimizar problemas
--                      com Quartus.

```



```

--      02/02/2020   2.1      Edson Midorikawa   revisao de codigo e
--
--
--
--
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ram_16x4 is
    port (
        clk          : in  std_logic;
        endereco      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        dado_entrada  : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        we            : in  std_logic;
        ce            : in  std_logic;
        dado_saida    : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end entity ram_16x4;

architecture ram_mif of ram_16x4 is
    type  arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3
downto 0);
    signal memoria : arranjo_memoria;

    -- Configuracao do Arquivo MIF
    attribute ram_init_file: string;
    attribute ram_init_file of memoria: signal is
"ram_conteudo_inicial.mif";

begin

    process(clk)
    begin
        if (clk = '1' and clk'event) then
            if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com
"ce=0"

                -- Detecta ativacao de we (ativo baixo)
                if (we = '0')

```

```

        then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <=
dado_entrada;
        end if;

        end if;
    end if;
end process;

-- saida da memoria
dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco)));

end architecture ram_mif;

-- Dados iniciais (para simulacao com Modelsim)
architecture ram_modelsim of ram_16x4 is
    type  arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3
downto 0);
    signal memoria : arranjo_memoria := (
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111",
                                                "1111" );
begin

    process(clk)
    begin
        if (clk = '1' and clk'event) then

```

```

        if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com
"ce=0"

        -- Detecta ativacao de we (ativo baixo)
        if (we = '0')
            then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <=
dado_entrada;
        end if;

    end if;
end if;
end process;

-- saida da memoria
dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco)));

end architecture ram_modelsim;

```

Vale notar que todos os endereços da ram guardam o valor 1111, que serão substituídos pelas jogadas gravadas

```

-----
-----
-- Arquivo      : edge_detector.vhd
-- Projeto      : Experiencia 05 - Consideracoes de Projeto com FPGA
-----
-----
-- Descricao : detector de borda
--             gera um pulso na saida de 1 periodo de clock
--             a partir da detecao da borda de subida sa entrada
--             sinal de reset ativo em alto
--             > adaptado a partir de codigo VHDL disponivel em
--
https://surf-vhdl.com/how-to-design-a-good-edge-detector/
-----
-----
-- Revisoes  :
--
-- Data      Versao  Autor          Descricao
-- 29/01/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----
-----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity edge_detector is
port (
    clock    : in  std_logic;
    reset    : in  std_logic;
    sinal    : in  std_logic;
    pulso    : out std_logic);
end edge_detector;

architecture rtl of edge_detector is
    signal reg0    : std_logic;
    signal reg1    : std_logic;

begin

    detector : process(clock,reset)
    begin
        if(reset='1') then
            reg0 <= '0';
            reg1 <= '0';
        elsif(rising_edge(clock)) then
            reg0 <= sinal;
            reg1 <= reg0;
        end if;
    end process;

    pulso <= not reg1 and reg0;

end rtl;

```

```

-----
-- Arquivo      : hexa7seg.vhd
-- Projeto      : Jogo do Desafio da Memoria
-----
-- Descricao    : decodificador hexadecimal para
--                display de 7 segmentos
--

```

```

-- entrada: hexa - codigo binario de 4 bits hexadecimal
-- saida:  sseg - codigo de 7 bits para display de 7 segmentos
-----

-- dica de uso: mapeamento para displays da placa DE0-CV
--               bit 6 mais significativo é o bit a esquerda
--               p.ex. sseg(6) -> HEX0[6] ou HEX06
-----

-- Revisoes  :
--      Data      Versao  Autor              Descricao
--      29/12/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity hexa7seg is
    port (
        hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
end hexa7seg;

architecture comportamental of hexa7seg is
begin

    sseg <= "1000000" when hexa="0000" else
            "1111001" when hexa="0001" else
            "0100100" when hexa="0010" else
            "0110000" when hexa="0011" else
            "0011001" when hexa="0100" else
            "0010010" when hexa="0101" else
            "0000010" when hexa="0110" else
            "1111000" when hexa="0111" else
            "0000000" when hexa="1000" else
            "0000000" when hexa="1000" else
            "0010000" when hexa="1001" else
            "0001000" when hexa="1010" else
            "0000011" when hexa="1011" else
            "1000110" when hexa="1100" else
            "0100001" when hexa="1101" else

```

```

        "0000110" when hexa="1110" else
        "0001110" when hexa="1111" else
        "1111111";

end comportamental;

```

```

-----
-- Arquivo      : registrador_4bits.vhd
-- Projeto      : Experiencia 05 - Consideracoes de Projeto com FPGA
-----
-- Descricao    : registrador de 4 bits
--                com clear assincrono e enable
-----
-- Revisoes     :
--      Data      Versao  Autor              Descricao
--      31/01/2020 1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registrador_4bits is
    port (
        clock: in  std_logic;
        clear: in  std_logic;
        enable: in  std_logic;
        D:      in  std_logic_vector(3 downto 0);
        Q:      out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end entity;

architecture arch of registrador_4bits is
    signal IQ: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process(clock, clear, IQ)
    begin
        if (clear = '1') then IQ <= (others => '0');
        elsif (clock'event and clock='1') then
            if (enable='1') then IQ <= D; end if;
        end if;
    end process;
end architecture;

```


```

end process;

Q <= IQ;
end architecture;

```

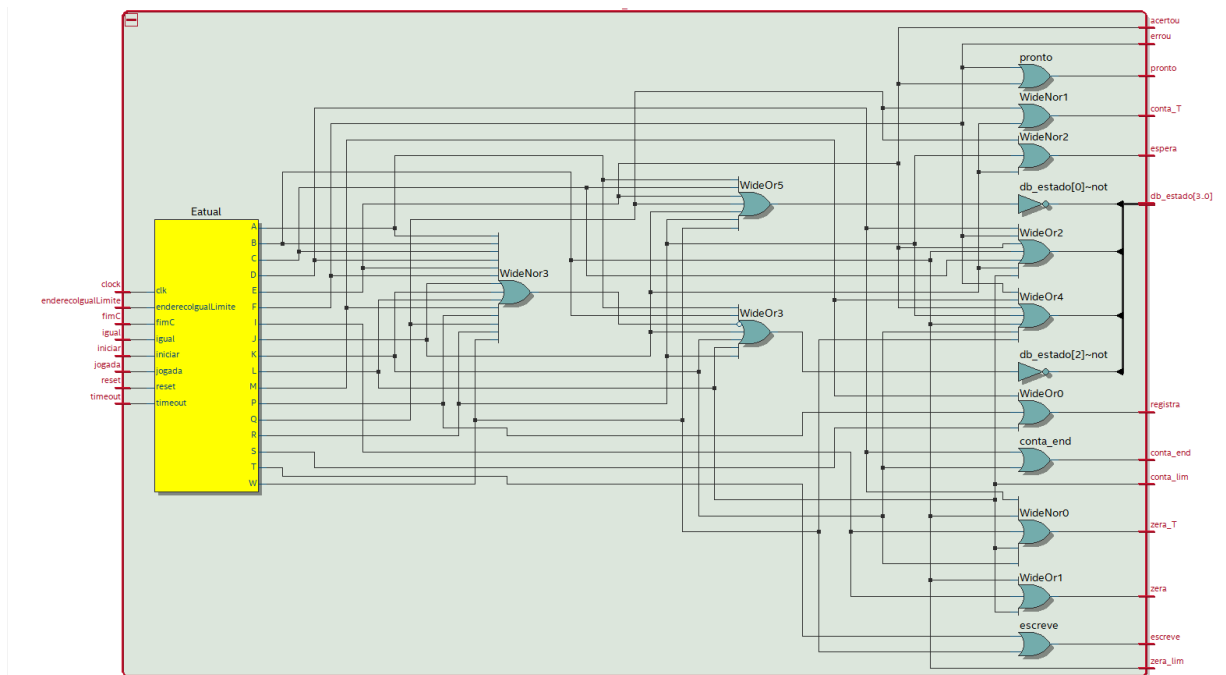A seguir, segue a descrição da unidade de controle, de acordo com o diagrama:



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity unidade_controle is
  port (
    clock:      in  std_logic;
    reset:      in  std_logic;
    iniciar:    in  std_logic;
    fimC:       in  std_logic;
    fimL:       in  std_logic;
    timeout:    in  std_logic;
    jogada:     in  std_logic;
    enderecoIgualLimite: in std_logic;
    espera:     out std_logic;
    zera:       out std_logic;

```

```

    conta_end:      out std_logic;
    conta_lim: out std_logic;
    conta_T: out std_logic;
    zera_T: out std_logic;
    zera_lim: out std_logic;
    pronto:      out std_logic;
    db_estado: out std_logic_vector(3 downto 0);
    acertou: out std_logic;
    errou: out std_logic;
    registra: out std_logic;
    igual: in std_logic;
    escreve: out std_logic
);
end entity;

architecture fsm of unidade_controle is
    type t_estado is (A, B, C, D, E, F, M, J, L, K, W, Q, P, R, S, T, I);
    signal Eatual, Eprox: t_estado;
begin
    -- memoria de estado
    process (clock, reset)
    begin
        if reset='1' then
            Eatual <= A;
        elsif clock'event and clock = '1' then
            Eatual <= Eprox;
        end if;
    end process;

    -- logica de proximo estado
    Eprox <=
        A when Eatual=A and iniciar='0' else
        B when Eatual=A and iniciar='1' else
        R when Eatual=B else
        R when Eatual=R and jogada ='0' else
        S when Eatual=R and jogada ='1' else
        T when Eatual=S else
        I when Eatual=T else
        J when Eatual=I else
        J when Eatual=J and jogada='0' and timeout='0' else

```



```

M when Eatual=J and jogada='1'and timeout='0' else
C when Eatual=M else
D when Eatual=C and enderecoIgualLimite='0' and igual='1' else
F when Eatual=C and igual='0' else
F when Eatual=J and timeout='1'else
F when Eatual=Q and timeout='1' else
L when Eatual=W else
K when Eatual=C and enderecoIgualLimite='1' and igual='1' and
fimC='0' else
Q when Eatual=K else
Q when Eatual=Q and jogada ='0' and timeout='0' else
P when Eatual=Q and jogada ='1' and timeout='0' else
W when Eatual=P else
J when Eatual=D else
J when Eatual=L else
E when Eatual=C and FimC='1' and igual ='1' else
B when Eatual=E and iniciar='1' else
E when Eatual=E and iniciar='0' else
B when Eatual=F and iniciar='1'else
F when Eatual=F and iniciar='0' else
A;

-- logica de saída (maquina de Moore)
with Eatual select
registra <= '0' when A | B | C | D | E | F | J,
           '1' when M | P | S,
           '0' when others;

with Eatual select
zera_T <= '1' when K | L | D | B | I,
         '0' when others;

with Eatual select
conta_T <= '1' when J | Q,
          '0' when others;

with Eatual select
espera <= '1' when J | Q | R,
         '0' when others;

```

```

with Eatual select
  escreve <= '0' when A | B | C | D | E | F | J,
            '1' when W | T,
            '0' when others;

      with Eatual select

zera <=  '0' when A | C | D | E | F | M | J,
        '1' when B | L | I,
        '0' when others;

with Eatual select
  conta_end <=  '0' when A | B | C | E | F | M | J,
                '1' when D | K,
                '0' when others;

with Eatual select
  conta_lim <=  '0' when A | B | C | E | F | M | J | D,
                '1' when L,
                '0' when others;

with Eatual select
  zera_lim <=  '0' when A | C | E | F | M | J | D | L,
                '1' when B,
                '0' when others;

with Eatual select
  pronto <= '0' when A | B | C | D | M | J,
            '1' when E | F ,
            '0' when others;

with Eatual select
  acertou <='0' when A | B | C | D | F | M | J,
            '1' when E,
            '0' when others;

with Eatual select
  errou <=  '0' when A | B | C | D | E | M | J,
            '1' when F,
            '0' when others;


```

```

-- saida de depuracao (db_estado)
with Eatual select
  db_estado <= "0000" when A,      -- 0
                "1011" when B,      -- B
                "1100" when C,      -- C
                "1101" when D,      -- D
                "1110" when E,      -- E
                "0100" when Q, --Q,4
                "0010" when R, --R,2
                "0011" when K, --K,3
                "0101" when P, -- P,5
                "0110" when W, --W,6
                "0111" when M, -- M,7
                "1000" when J,  -- J,8
                "1001" when L, --L,9
                "1111" when F,      -- F
                "0001" when others; -- 1
end fsm;

```

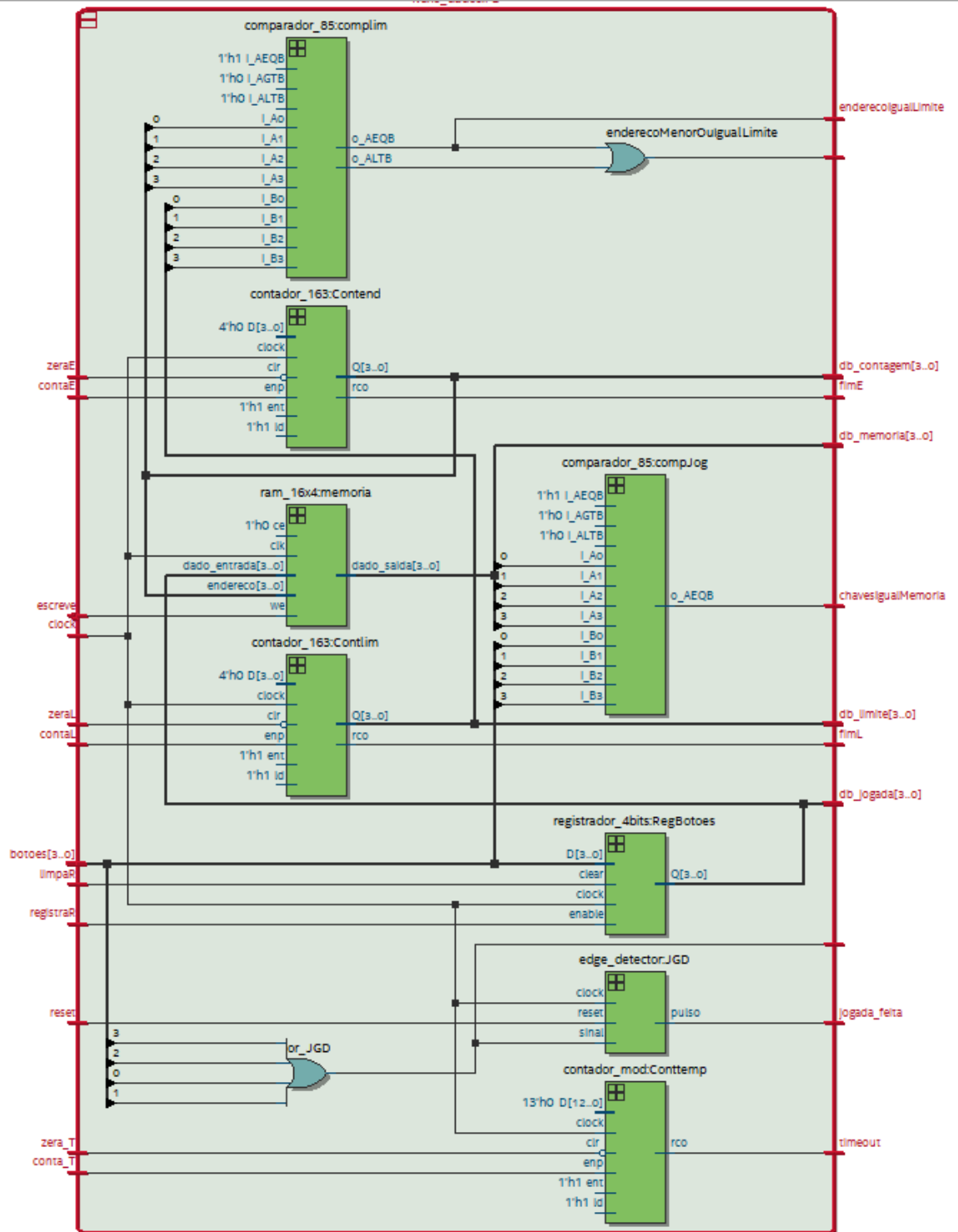Depois, o fluxo de dados, que segue o projeto do diagrama:



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fluxo_dados is

```

```

port (
    clock : in std_logic;
    reset: in std_logic;
    zera_T: in std_logic;
    conta_T: in std_logic;
    timeout: out std_logic;
    zeraE : in std_logic;
    limpaR: in std_logic;
    registraR: in std_logic;
    zeraL: in std_logic;
    contaL: in std_logic;
    contaE : in std_logic;
    escreve: in std_logic;
    botoes : in std_logic_vector (3 downto 0);
    fimE: out std_logic;
    fimL: out std_logic;
    db_tem_jogada: out std_logic;
    db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
    db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0);
    db_limite: out std_logic_vector (3 downto 0);
    jogada_feita: out std_logic;
    db_jogada: out std_logic_vector (3 downto 0);
    chavesIgualMemoria: out std_logic;
    enderecoMenorOuIgualLimite: out std_logic;
    enderecoIgualLimite: out std_logic
);
end entity fluxo_dados;

```

architecture estrutural of fluxo_dados is

```

component contador_163 is
    port (
        clock : in  std_logic;
        clr   : in  std_logic;
        ld    : in  std_logic;
        ent   : in  std_logic;
        enp   : in  std_logic;
        D     : in  std_logic_vector (3 downto 0);
        Q     : out std_logic_vector (3 downto 0);
        rco   : out std_logic
    )
end component

```

```

);
end component;

component contador_mod is
  port (
    clock : in std_logic; -- sinais de entrada
    clr : in std_logic;
    ld : in std_logic;
    ent : in std_logic;
    enp : in std_logic;
    D : in std_logic_vector (12 downto 0);
    Q : out std_logic_vector (12 downto 0); -- sinais de saída
    rco : out std_logic
  );
end component;

component comparador_85 is
  port ( -- entradas
    i_A3 : in std_logic;
    i_B3 : in std_logic;
    i_A2 : in std_logic;
    i_B2 : in std_logic;
    i_A1 : in std_logic;
    i_B1 : in std_logic;
    i_A0 : in std_logic;
    i_B0 : in std_logic;
    i_AGTB : in std_logic;
    i_ALTB : in std_logic;
    i_AEQB : in std_logic;
    -- saidas
    o_AGTB : out std_logic;
    o_ALTB : out std_logic;
    o_AEQB : out std_logic
  );
end component;

```

```

component ram_16x4 is
    port(
        clk          : in  std_logic;
        endereco: in std_logic_vector(3 downto 0);
        dado_entrada: in std_logic_vector(3 downto 0);
        we: in std_logic;
        ce: in std_logic;
        dado_saida: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

component registrador_4bits is
    port (
        clock: in  std_logic;
        clear: in  std_logic;
        enable: in  std_logic;
        D:      in  std_logic_vector(3 downto 0);
        Q:      out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end component;

component edge_detector is
    port (
        clock  : in  std_logic;
        reset  : in  std_logic;
        sinal  : in  std_logic;
        pulso  : out std_logic);
end component;

signal
great,zeraE_baixo,igual_out,menor,great_o,menor_o,enable_cin,rco_out
c,or_JGD,zeraL_baixo,rco_outL,fim_L: std_logic;
    signal enderecoMenorqueLimite, IgualLimite, ZeraT_baixo:
std_logic;
    signal s_jogada: std_logic_vector (3 downto 0);
    signal contador_out, s_dado,s_endereco,s_lim: std_logic_vector
(3 downto 0);
begin

```

```

    zeraE_baixo<= not zeraE;
Contend: contador_163 port map (
    clock => clock,
    clr => zeraE_baixo,
    ld    => '1',
    ent   => '1',
    enp   => enable_Cin,
    D     => "0000",
    Q     => s_endereco,
    rco   => rco_outC
);
fimE<=rco_outC;
ZeraL_baixo<= not ZeraL;
Contlim: contador_163 port map (
    clock => clock,
    clr => ZeraL_baixo,
    ld    => '1',
    ent   => '1',
    enp   => contaL,
    D     => "0000",
    Q     => s_lim,
    rco   => rco_outL
);
fimL<=rco_outL;
db_limite<=s_lim;
enable_Cin<=contaE;
db_contagem<=s_endereco;

ZeraT_baixo<= not Zera_T;

Conttemp: contador_mod port map (
    clock => clock,
    clr => ZeraT_baixo,
    ld    => '1',
    ent   => '1',
    enp=>conta_T,
    D=> "0000000000000000",
    rco=>timeout

```



```

);

comprim: comparador_85 port map (
    i_A3  => s_endereco(3),
    i_B3  => s_lim(3),
    i_A2  => s_endereco(2),
    i_B2  => s_lim(2),
    i_A1  => s_endereco(1),
    i_B1  => s_lim(1),
    i_A0  => s_endereco(0),
    i_B0  => s_lim(0),
    i_AGTB => '0',
    i_ALTB => '0',
    i_AEQB => '1',
    -- saidas
    o_ALTB => enderecoMenorQueLimite,
    o_AEQB => IgualLimite
);

enderecoIgualLimite<=IgualLimite;
enderecoMenorOuIgualLimite<= enderecoMenorQueLimite or
IgualLimite;

compJog: comparador_85 port map (
    i_A3  => s_dado(3),
    i_B3  => botoes(3),
    i_A2  => s_dado(2),
    i_B2  => botoes(2),
    i_A1  => s_dado(1),
    i_B1  => botoes(1),
    i_A0  => s_dado(0),
    i_B0  => botoes(0),
    i_AGTB => '0',
    i_ALTB => '0',
    i_AEQB => '1',
    -- saidas
    o_AGTB => great,
    o_ALTB => menor,
    o_AEQB => igual_out
);

```


```

memoria: ram_16x4 port map(
    clk=> clock,
    endereco => s_endereco,
    dado_entrada => s_jogada,
    we => escreve,
    ce => '0',
    dado_saida => s_dado
);
db_memoria<=s_dado;
chavesIgualMemoria<=igual_out;

RegBotoes: registrador_4bits port map(
    clock=>clock,
    clear=>limpaR,
    enable=>registraR,
    D=>botoes,
    Q=>s_jogada);
db_jogada<=s_jogada;
or_JGD<=botoes(0) or botoes(1) or botoes(2) or botoes(3);
JGD: edge_detector port map(
    clock=>clock,
    reset=>reset,
    sinal=>or_JGD,
    pulso=>jogada_feita
);
db_tem_jogada<=or_JGD;
end architecture;

```

E por fim, o circuito geral:

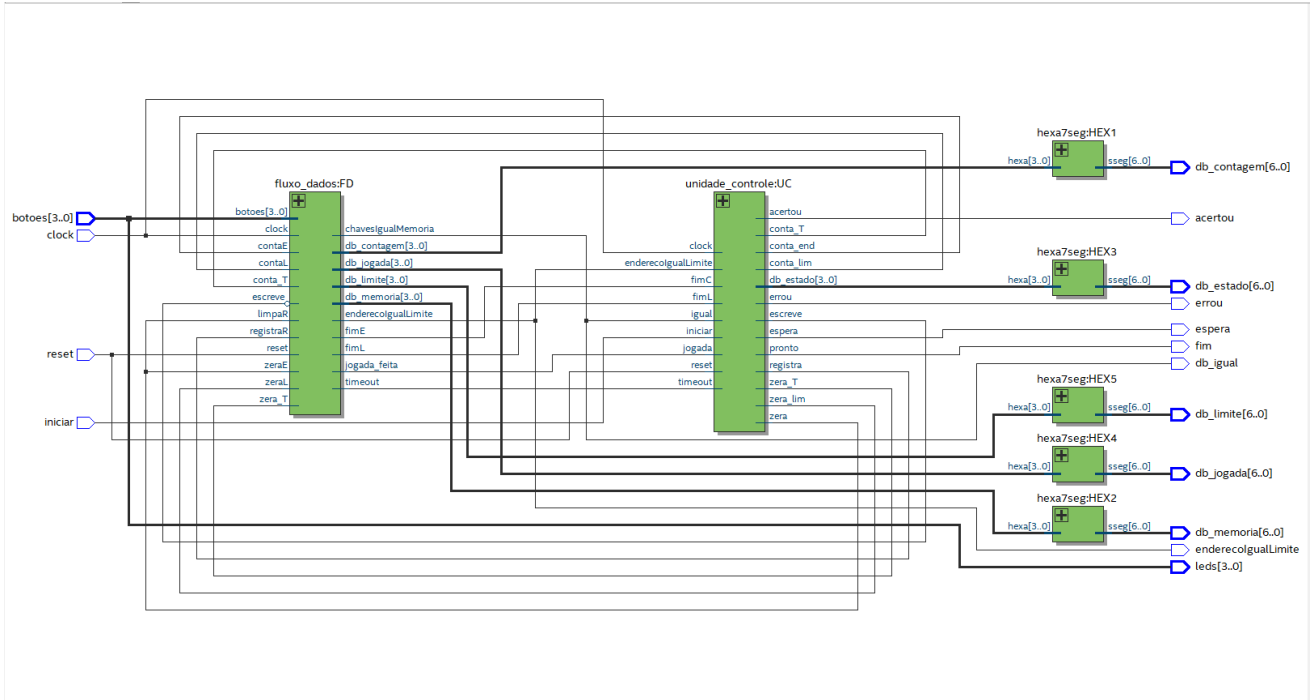

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuito_exp7 is
    port(
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        iniciar : in std_logic;
        botoes : in std_logic_vector (3 downto 0);
        acertou : out std_logic;
        erro : out std_logic;
        fim : out std_logic;
        espera : out std_logic;
        leds : out std_logic_vector (3 downto 0);
        db_limite : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_igual : out std_logic;
        db_contagem : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_memoria : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_estado : out std_logic_vector (6 downto 0);
        db_jogada : out std_logic_vector (6 downto 0);
        enderecoIgualLimite : out std_logic
    );
end entity;

```

```

architecture estrutural of circuito_exp7 is
    component fluxo_dados is
        port(
            clock : in std_logic;
            reset: in std_logic;
            zera_T: in std_logic;
            conta_T: in std_logic;
            timeout: out std_logic;
            zeraE : in std_logic;
            limpaR: in std_logic;
            registraR: in std_logic;
            zeraL: in std_logic;
            contaL: in std_logic;
            contaE : in std_logic;
            escreve: in std_logic;
            botoes : in std_logic_vector (3 downto 0);
            fimE: out std_logic;
            fimL: out std_logic;
            db_tem_jogada: out std_logic;
            db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
            db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0);
            db_limite: out std_logic_vector (3 downto 0);
            jogada_feita: out std_logic;
            db_jogada: out std_logic_vector (3 downto 0);
            chavesIgualMemoria: out std_logic;
            enderecoMenorOuIgualLimite: out std_logic;
            enderecoIgualLimite: out std_logic
        );
    end component;

    component unidade_controle is
        port(
            clock:      in  std_logic;
            reset:      in  std_logic;
            iniciar:    in  std_logic;
            fimC:       in  std_logic;
            fimL:       in  std_logic;
            timeout:    in  std_logic;
            jogada:     in  std_logic;
            enderecoIgualLimite: in std_logic;

```

```

        espera: out std_logic;
        zera:      out std_logic;
        conta_end: out std_logic;
        conta_lim: out std_logic;
        conta_T: out std_logic;
        zera_T: out std_logic;
        zera_lim: out std_logic;
        pronto:   out std_logic;
        db_estado: out std_logic_vector(3 downto 0);
        acertou: out std_logic;
        errou: out std_logic;
        registra: out std_logic;
        igual: in std_logic;
        escreve: out std_logic
    );
end component;

component hexa7seg is
    port (
        hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
end component;

signal conta4, memo4, estad4, joga4, lim4, botoes_led:
std_logic_vector (3 downto 0);
signal
conta, zeraE, registra, clk, jogada, igual_i, escreve_baixo, escreve, db_tem
_jogada, db_clock: std_logic;
signal
zeraL, contaL, contaE, fimE, fimL, jogada_feita, chavesIgualMemoria, endere
coIgualLimite_i, zera_T, conta_T, timeout: std_logic;
begin
    leds(0) <= botoes(0);
    leds(1) <= botoes(1);
    leds(2) <= botoes(2);
    leds(3) <= botoes(3);
    clk <= clock;
    FD: fluxo_dados port map(
        clock => clk,

```

```

        reset=> reset,
        zeraE =>zeraE,
        limpaR=> zeraE,
        registraR=>registra,
        zeraL=>zeraL,
        contaL=>contaL,
        contaE =>contaE,
        escreve=>escreve_baixo,
        botoes =>botoes,
        fimE=>fimE,
        fimL=>fimL,
        db_tem_jogada=>db_tem_jogada,
        db_contagem =>conta4,
        db_memoria=>memo4,
        db_limite=>lim4,
        jogada_feita=>jogada_feita,
        db_jogada=>joga4,
        chavesIgualMemoria=>chavesIgualMemoria,
        enderecoIgualLimite=>enderecoIgualLimite_i,
        zera_T=>zera_T,
        conta_T=>conta_T,
        timeout=>timeout
    );
    db_igual<=chavesIgualMemoria;
    UC: unidade_controle port map(
        clock=>clock,
        reset=>reset,
        iniciar=>iniciar,
        fimC=>fimE,
        fimL=>fimL,
        jogada=>jogada_feita,
        enderecoIgualLimite=>enderecoIgualLimite_i,
        zera=>zeraE,
        conta_end=>contaE,
        conta_lim=>contaL,
        zera_lim=>zeraL,
        pronto=>fim,
        db_estado=>estad4,
        acertou=>acertou,
        errou=>errou,

```

```

registra=>registra,
igual=>chavesIgualMemoria,
escreve=>escreve,
espera=>espera,
zera_T=>zera_T,
conta_T=>conta_T,
timeout=>timeout
);
enderecoIgualLimite<=enderecoIgualLimite_i;
escreve_baixo<= not escreve;
db_clock<=clk;
HEX1: hexa7seg port map(
    hexa =>conta4,
    sseg =>db_contagem
);

HEX2: hexa7seg port map(
    hexa =>memo4,
    sseg =>db_memoria
);

HEX3: hexa7seg port map(
    hexa =>estad4,
    sseg =>db_estado
);

HEX4: hexa7seg port map(
    hexa=>joga4,
    sseg=> db_jogada
);
HEX5: hexa7seg port map(
    hexa=>lim4,
    sseg=> db_limite
);
end architecture;

```

2.3) Plano de testes

Cenário #1 – Acerto de todas as jogadas				
#	Operação	Sinais de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Observado
c.i.	Condições Iniciais			
1	Iniciar ciclo	iniciar = 1		
2	Acertar jogada	botoes = 0001	igual = 1 db_limite = 1	igual = 1 db_limite = 1
3	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010	igual = 1 db_limite = 2	igual = 1 db_limite = 2
4	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100	igual = 1 db_limite = 3	igual = 1 db_limite = 3
5	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000	igual = 1 db_limite = 4	igual = 1 db_limite = 4
6	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100	igual = 1 db_limite = 5	igual = 1 db_limite = 5
7	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010	igual = 1 db_limite = 6	igual = 1 db_limite = 6
8	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001	igual = 1 db_limite = 7	igual = 1 db_limite = 7
9	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001	igual = 1 db_limite = 8	igual = 1 db_limite = 8
10	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010	igual = 1 db_limite = 9	igual = 1 db_limite = 9
11	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010	igual = 1 db_limite = 10	igual = 1 db_limite = 10
12	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010, botoes = 0100	igual = 1 db_limite = 11	igual = 1 db_limite = 11

13	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 0100	igual = 1 db_limite = 12	igual = 1 db_limite = 12
14	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 0100, botoes = 1000	igual = 1 db_limite = 13	igual = 1 db_limite = 13
15	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 1000	igual = 1 db_limite = 14	igual = 1 db_limite = 14
16	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 1000, botoes = 0001	igual = 1 db_limite = 15	igual = 1 db_limite = 15
17	Acertar jogada	botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 0100, botoes = 0010, botoes = 0001, botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0010, botoes = 0100, botoes = 0100, botoes = 1000, botoes = 1000, botoes = 0001, botoes = 0100	igual = 1, fim = 1, acertou = 1	igual = 1, fim = 1, acertou = 1


Cenário #2 – Erro na 4ª jogada				
#	Operação	Sinais de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Observado
c.i.	Condições Iniciais			
1	Iniciar Ciclo	iniciar = 1		
2	Acertar jogadas	botoes = 0001	igual = 1 db_limite = 1	igual = 1 db_limite = 1

3		botoes = 0001, botoes = 0010	igual = 1 db_limite = 2	igual = 1 db_limite = 2
4		botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100	igual = 1 db_limite = 3	igual = 1 db_limite = 3
5	Errar jogada	botoes = 0010	fim = 1, errou =1	fim = 1, errou =1


Cenário #3 – Perder por timeout após 3ª jogada				
#	Operação	Sinais de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Observado
c.i.	Condições Iniciais			
1	Iniciar Ciclo	iniciar = 1		
2	Acertar jogadas	botoes = 0001	igual = 1 db_limite = 1	igual = 1 db_limite = 1
3		botoes = 0001, botoes = 0010	igual = 1 db_limite = 2	igual = 1 db_limite = 2
4		botoes = 0001, botoes = 0010, botoes = 0100	igual = 1 db_limite = 3	igual = 1 db_limite = 3
5	Esperar 6 segundos		fim = 1, errou =1	fim = 1, errou =1

2.4) Simulação do circuito


2.4.1) Cenário #1

 

2.4.2) Cenário #2

 

2.4.3) Cenário #3

 

2.5) Designação de pinos

Sinal	Pino na Placa DE0-CV	Pino no FPGA	Analog Discovery
CLOCK	GPIO_0_D13	PIN_T22	StaticIO – LED – DIO0 Patterns – Clock – 1kHz
RESET	GPIO_0_D15	PIN_N19	StaticIO – Button 0/1 – DIO1
INICIAR	GPIO_0_D17	PIN_P19	StaticIO – Button 0/1 – DIO2
BOTOES(0)	GPIO_0_D19	PIN_P17	StaticIO – Button 0/1 – DIO3
BOTOES(1)	GPIO_0_D21	PIN_M18	StaticIO – Button 0/1 – DIO4
BOTOES(2)	GPIO_0_D23	PIN_L17	StaticIO – Button 0/1 – DIO5
BOTOES(3)	GPIO_0_D25	PIN_K17	StaticIO – Button 0/1 – DIO6

LEDS(0)	Led LEDR0	PIN_AA2	-
LEDS(1)	Led LEDR1	PIN_AA1	-
LEDS(2)	Led LEDR2	PIN_W2	-
LEDS(3)	Led LEDR3	PIN_Y3	-
ESPERA	Led LEDR6	PIN_U2	-
PERDEU	Led LEDR7	PIN_U1	-
GANHOU	Led LEDR8	PIN_L2	-
FIM	Led LEDR9	PIN_L1	-
db_igual	Led LEDR4	PIN_N2	-
db_tem_jogada	Led LEDR5	PIN_N1	-
db_contagem	Display HEX0	[0] PIN_U21 [1] PIN_V21 [2] PIN_W22 [3] PIN_W21 [4] PIN_Y22 [5] PIN_Y21 [6] PIN_AA22	-
db_memoria	Display HEX1	[0] PIN_AA20 [1] PIN_AB20 [2] PIN_AA19 [3] PIN_AA18 [4] PIN_AB18 [5] PIN_AA17 [6] PIN_U22	-
db_jogada	Display HEX2	[0] PIN_Y19 [1] PIN_AB17 [2] PIN_AA10 [3] PIN_Y14 [4] PIN_V14 [5] PIN_AB22 [6] PIN_AB21	-
db_limite	Display HEX3	[0] PIN_Y16 [1] PIN_W16 [2] PIN_Y17 [3] PIN_V16 [4] PIN_U17 [5] PIN_V18 [6] PIN_V19	-
db_estado	Display HEX5	[0] PIN_N9 [1] PIN_M8 [2] PIN_T14 [3] PIN_P14 [4] PIN_C1 [5] PIN_C2 [6] PIN_W19	-