



Laboratório Digital I - PCS3635

Planejamento da Experiência 3:

Desenvolvendo um Fluxo de Dados

Marco Aurélio C. O. Prado - NUSP 11257605

Victor Hoefling Padula - NUSP 10770051

Turma 04 - Bancada A1

São Paulo - SP

20/01/2021

1) Objetivo

Os objetivos da aula consistem em aprender sobre:

- Projeto de circuitos usando descrição estrutural VHDL;
- Uso de um módulo de memória;
- Interface com display de 7 segmentos;
- Documentação de projetos (planejamento e relatório);
- Estudo de um fluxo de dados de um circuito digital.

2) Estudo da descrição VHDL fornecida

2.1) Descrição VHDL comentada

```
-----  
-- Arquivo   : ram_16x4.vhd  
-- Projeto   : Experiencia 03 - Desenvolvendo o Fluxo de Dados  
-----
```

```
-- Descricao : módulo de memória RAM 16x4  
--           : sinais we e ce ativos em baixo  
--           : código ADAPTADO do código encontrado no livro  
--           : VHDL Descricao e Sintese de Circuitos Digitais  
--           : Roberto D'Amore, LTC Editora.  
-----
```

```
-- Revisoes :  
--   Data      Versao Autor      Descricao  
--   08/01/2020 1.0    Edson Midorikawa criacao  
-----
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity ram_16x4 is -- declaracao da entidade
```

```
port ( -- entradas
```

```
    endereco      : in std_logic_vector(3 downto 0);  
    dado_entrada  : in std_logic_vector(3 downto 0);  
    we            : in std_logic;  
    ce            : in std_logic;  
    dado_saida    : out std_logic_vector(3 downto 0) -- saida  
    );
```

```
end entity ram_16x4;
```

```
architecture ram1 of ram_16x4 is -- inicio da arquitetura da memoria
```

```

type arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
-- array de 16 posicoes de vetores de 4 bits
signal memoria : arranjo_memoria;
attribute ram_init_file: string;
attribute ram_init_file of memoria: signal is "ram_conteudo_inicial.mif";
-- arquivo mif de inicializacao da memoria
begin

    process(ce, we, endereco, memoria) -- process que define o funcionamento
da memoria
    begin
        if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com "ce=0"
            if rising_edge(we)
            then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <= dado_entrada; --
escrita de "dado_entrada" na posicao de memoria "endereco"
            end if;
        end if;
        dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco))); -- leitura do
dado armazenado na posicao de memoria "endereco"
    end process;

end architecture ram1; -- fim da arquitetura

```

2.2) Perguntas a respeito do circuito fornecido

2.2.1) Mostre a sequência de sinais para um ciclo de leitura de memória.

```

endereco: endereço de memória que se deseja ler
dado_entrada: x
we: x
ce: x

```

2.2.2) Mostre a sequência de sinais para um ciclo de escrita de memória.

```

endereco: endereço de memória onde se deseja escrever
dado_entrada: dado a ser escrito
we: 1

```

ce: 0

2.2.3) Explique o conteúdo de um arquivo MIF.

Um arquivo MIF (*Memory Initialization File*) tem como função inicializar a memória, ou seja, preenchê-la com valores prévios antes do circuito começar a funcionar.

Dentro deste arquivo, temos como parâmetros:

DEPTH = 4;	-- A quantidade de palavras da memória
WIDTH = 16;	-- O tamanho de cada palavra da memória
ADDRESS_RADIX = UNS;	-- A base do endereço
DATA_RADIX = BIN;	-- A base dos valores armazenados
CONTENT	-- Os valores a serem inseridos na memória

2.2.4) Mostre o que deve ser modificado no código VHDL de ram_16x4.vhd para ampliar a capacidade da memória. Exemplifique para uma memória 32x8.

Na declaração da entidade, devemos modificar as seguintes linhas:

```
endereco    : in std_logic_vector(5 downto 0);
dado_entrada : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

Na arquitetura, devemos fazer as seguintes alterações:

```
type arranjo_memoria is array(0 to 31) of std_logic_vector(7
downto 0);
```

3) Elaboração do circuito “circuito_exp3_ativ1”

3.1) Descrição VHDL do circuito

```
-----
-- Arquivo : contador_163.vhd
-- Projeto : Experiencia 01 - Primeiro Contato com VHDL
-----
```

```
-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)
-- similar ao CI 74163
-----
```

```
-- Revisoes :
-- Data Versao Autor Descricao
-- 29/12/2020 1.0 Edson Midorikawa criacao
-----
```

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```

use IEEE.numeric_std.all;
entity contador_163 is -- entidade principal
  port (
    clock : in std_logic; -- sinais de entrada
    clr : in std_logic;
    ld : in std_logic;
    ent : in std_logic;
    enp : in std_logic;
    D : in std_logic_vector (3 downto 0);
    Q : out std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais de saída
    rco : out std_logic
  );
end contador_163;
architecture comportamental of contador_163 is -- declaração da arquitetura
  signal IQ: integer range 0 to 15;
begin
  process (clock,ent,IQ) -- início do process do circuito
  begin
    if clock'event and clock='1' then
      -- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1
      if clr='0' then IQ <= 0;
        -- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada
      elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));
        -- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
      elsif ent='1' and enp='1' then
        -- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
        -- para que a contagem seja realizada
        if IQ=15 then IQ <= 0;
          -- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0
        else IQ <= IQ + 1;
          -- caso contrário, soma-se 1 no contador
        end if;
      else IQ <= IQ;
        -- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
        -- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
      end if;
    end if;
    if IQ=15 and ent='1' then rco <= '1';
      -- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
    else rco <= '0';
  end process;
end architecture;

```

```

end if;
Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
-- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo   : comparador_85.vhd
-- Projeto   : Experiencia 02 - Um Fluxo de Dados Simples
-----
-- Descricao : comparador binario de 4 bits
--             similar ao CI 7485
--             baseado em descricao criada por Edson Gomi (11/2017)
-----
-- Revisoes  :
--   Data     Versao Autor           Descricao
--   02/01/2021 1.0   Edson Midorikawa criacao
-----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

entity comparador_85 is -- declaracao da entidade do comparador
port ( -- entradas
    i_A3 : in std_logic;
    i_B3 : in std_logic;
    i_A2 : in std_logic;
    i_B2 : in std_logic;
    i_A1 : in std_logic;
    i_B1 : in std_logic;
    i_A0 : in std_logic;
    i_B0 : in std_logic;
    i_AGTB : in std_logic;
    i_ALTB : in std_logic;
    i_AEQB : in std_logic;
    -- saidas
    o_AGTB : out std_logic;

```

```

    o_ALTB : out std_logic;
    o_AEQB : out std_logic
);
end entity comparador_85;

```

architecture dataflow of comparador_85 is -- inicio da arquitetura do comparador
 -- sinais intermediarios que comparam A e B sem levar em consideracao as
 entradas de cascadeamento

```

    signal agtb : std_logic;
    signal aeqb : std_logic;
    signal altb : std_logic;
begin
    -- equacoes dos sinais: pagina 462, capitulo 6 do livro-texto
    -- Wakerly, J.F. Digital Design - Principles and Practice, 4th Edition
    -- veja tambem datasheet do CI SN7485 (Function Table)
    agtb <= (i_A3 and not(i_B3)) or
            (not(i_A3 xor i_B3) and i_A2 and not(i_B2)) or
            (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and i_A1 and not(i_B1))
or
            (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and not(i_A1 xor i_B1)
and i_A0 and not(i_B0));
    -- checa se a > b
    aeqb <= not((i_A3 xor i_B3) or (i_A2 xor i_B2) or (i_A1 xor i_B1) or (i_A0 xor
i_B0));
    -- checa se a = b
    altb <= not(agtb or aeqb);
    -- checa se a < b
    o_AGTB <= agtb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_ALTB)));
    o_ALTB <= altb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_AGTB)));
    o_AEQB <= aeqb and i_AEQB;
    -- nas saidas, são levadas em consideracao as entradas de cascadeamento
    para obter um resultado final

```

```

end architecture dataflow; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo   : ram_16x4.vhd
-- Projeto   : Experiencia 03 - Desenvolvendo o Fluxo de Dados
-----
-- Descricao : módulo de memória RAM 16x4

```

```
--          sinais we e ce ativos em baixo
--          codigo ADAPTADO do código encontrado no livro
--          VHDL Descricao e Sintese de Circuitos Digitais
--          Roberto D'Amore, LTC Editora.
```

```
-----
-- Revisoes :
--      Data      Versao Autor      Descricao
--      08/01/2020 1.0    Edson Midorikawa criacao
-----
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity ram_16x4 is -- declaracao da entidade
    port ( -- entradas
        endereco    : in std_logic_vector(3 downto 0);
        dado_entrada : in std_logic_vector(3 downto 0);
        we           : in std_logic;
        ce           : in std_logic;
        dado_saida   : out std_logic_vector(3 downto 0) -- saida
    );
end entity ram_16x4;
```

```
architecture ram1 of ram_16x4 is -- inicio da arquitetura da memoria
    type arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
    -- array de 16 posicoes de vetores de 4 bits
    signal memoria : arranjo_memoria;
    attribute ram_init_file: string;
    attribute ram_init_file of memoria: signal is "ram_conteudo_inicial.mif";
    -- arquivo mif de inicializacao da memoria
begin
```

```
    process(ce, we, endereco, memoria) -- process que define o funcionamento da
memoria
    begin
        if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com "ce=0"
            if rising_edge(we)
                then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <= dado_entrada; --
escrita de "dado_entrada" na posicao de memoria "endereco"
```



```

        end if;
        end if;
        dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco))); -- leitura do
dado armazenado na posicao de memoria "endereco"
    end process;

end architecture ram1; -- fim da arquitetura

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

entity circuito_exp3_ativ1 is
    port (
        clock : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        enable : in std_logic;
        escreve: in std_logic;
        chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
        igual : out std_logic;
        fim: out std_logic;
        db_contagem : out std_logic_vector (3 downto 0);
        db_memoria: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end entity circuito_exp3_ativ1;

```

```

architecture estrutural of circuito_exp3_ativ1 is

```

```

    component contador_163 is
        port (
            clock : in std_logic;
            clr   : in std_logic;
            ld    : in std_logic;
            ent   : in std_logic;
            enp   : in std_logic;
            D     : in std_logic_vector (3 downto 0);
            Q     : out std_logic_vector (3 downto 0);
            rco   : out std_logic
        );

```

```
end component;
```

```
component comparador_85 is
  port ( -- entradas
    i_A3 : in std_logic;
    i_B3 : in std_logic;
    i_A2 : in std_logic;
    i_B2 : in std_logic;
    i_A1 : in std_logic;
    i_B1 : in std_logic;
    i_A0 : in std_logic;
    i_B0 : in std_logic;
    i_AGTB : in std_logic;
    i_ALTB : in std_logic;
    i_AEQB : in std_logic;
    -- saidas
    o_AGTB : out std_logic;
    o_ALTB : out std_logic;
    o_AEQB : out std_logic
  );
end component;
```

```
component ram_16x4 is
  port(
    endereco: in std_logic_vector(3 downto 0);
    dado_entrada: in std_logic_vector(3 downto 0);
    we: in std_logic;
    ce: in std_logic;
    dado_saida: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end component;
```

```
signal rco_out, great,enable_in, reset_baixo,igual_out,menor: std_logic;
signal contador_out, memoria_out : std_logic_vector (3 downto 0);
begin
  reset_baixo<=reset;
  contador: contador_163 port map (
```

```

clock => clock,
clr => not reset_baixo,
ld    => '1',
ent   => enable_in,
enp   => enable_in,
D     => "0000",
Q     => contador_out,
rco   => rco_out
);
    enable_in<=enable;
    db_contagem <= contador_out;
comparador: comparador_85 port map (
i_A3 =>memoria_out(3),
i_B3 => chaves(3),
i_A2 =>memoria_out(2),
i_B2 => chaves(2),
i_A1 =>memoria_out(1),
i_B1 => chaves(1),
i_A0 =>memoria_out(0),
i_B0 => chaves(0),
i_AGTB =>'0',
i_ALTB => '0',
i_AEQB => '1',
-- saidas
o_AGTB =>great,
o_ALTB =>menor,
o_AEQB => igual_out
);

memoria: ram_16x4 port map(
endereco => contador_out,
dado_entrada => chaves,
we => escreve,
ce => '0',
dado_saida => memoria_out
);
db_memoria <= memoria_out;
igual<=igual_out;
fim<= rco_out;
end architecture;

```

3.2) Diagrama gerado através da ferramenta RTL Viewer

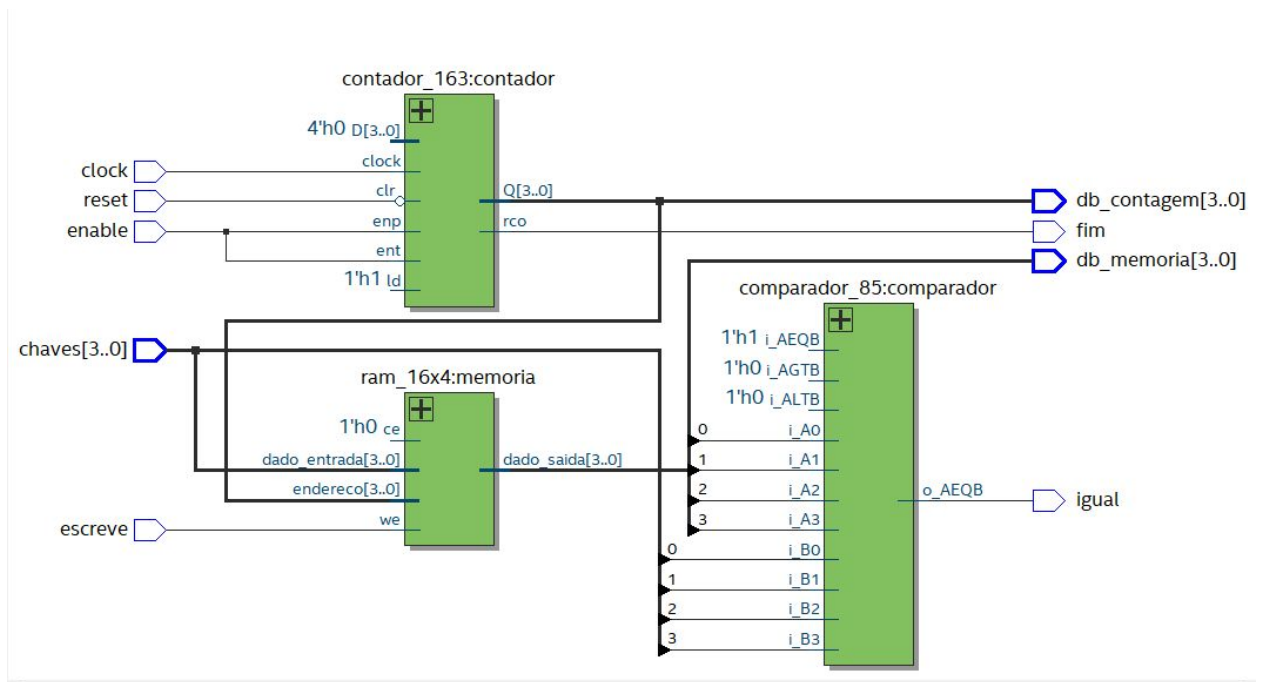


Diagrama gerado

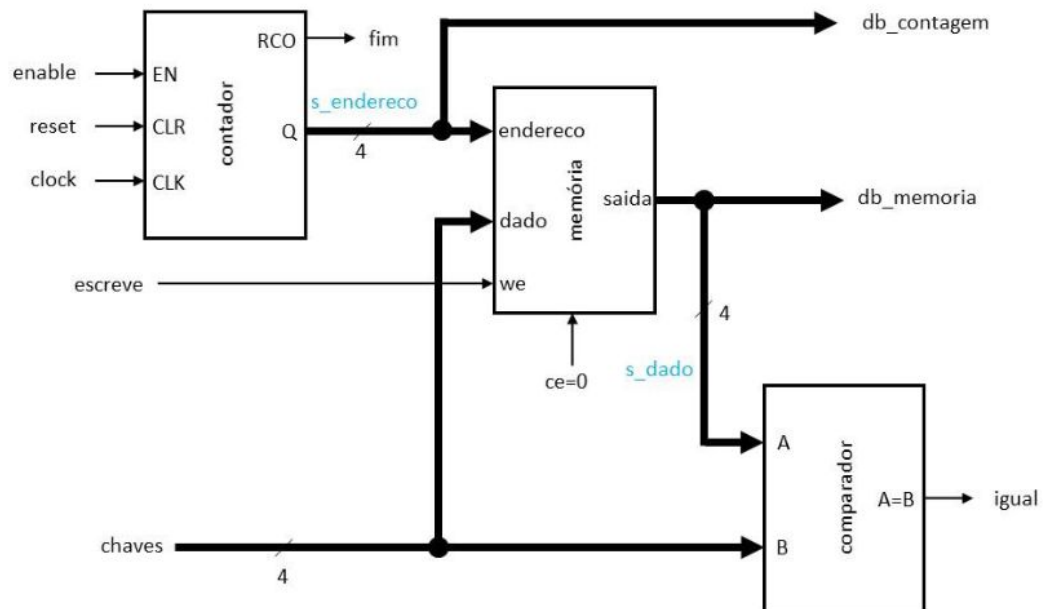



Diagrama fornecido na apostila da experiência

Comparando os diagramas, podemos ver que o circuito proposto foi devidamente implementado.

3.3) Plano de testes

#	Operação	Sinais de controle	Resultado esperado	Resultado observado
c.i.	Condições iniciais	clock=0 enable=0 reset=0 escreve=0 chaves=0000	igual=0 fim=0 db_contagem=0000 db_memoria=0001	igual=0 fim=0 db_contagem=0000 db_memoria=0001
1	Zerar contador e observar a saída da memória	reset=1 clock	db_contagem=0000 db_memoria=0001	db_contagem=0000 db_memoria=0001
2	Ajustar chaves para 0001	chaves=0001	igual=1	igual=1
3	Ajustar chaves para 1111	chaves=1111	igual=0	igual=0
4	Incrementar endereço para 2 e ajustar chaves para 0100	enable=1 Aguardar 2 pulsos de clock chaves=0100	db_memoria=0100 igual=1	db_memoria=0100 igual=1
5	Ajustar chaves para 1010 e acionar sinal "escreve" (escrita do dado 1010 no endereço 2 da memória)	enable=0 chaves=1010 escreve=1	db_memoria=1010	db_memoria=1010
6	Zerar contador	reset=1 clock	db_contagem=0000 db_memoria=0001	db_contagem=0000 db_memoria=0001
7	Incrementar endereço para 2 (verificar dado gravado)	enable=1 Aguardar 2 pulsos de clock	db_contagem=0010 db_memoria=1010	db_contagem=0010 db_memoria=1010
8	Incrementar endereço até F	Aguardar 12 pulsos de clock	db_contagem=1111 db_memoria=0000 fim=1	db_contagem=1111 db_memoria=0000 fim=1
9	Ajustar chaves para 0000	chaves=0000	igual=1	igual=1

 3.4) Simulação do funcionamento do circuito



3.5) Designação de pinos para o circuito

Sinal	Pino na Placa DE0-CV	Pino no FPGA	Analog Discovery
CLOCK	GPIO_0_D13	PIN_T22	StaticIO – Button 0/1 – DIO0
RESET	GPIO_0_D15	PIN_N19	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO1
ENABLE	GPIO_0_D17	PIN_P19	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO2
ESCREVE	GPIO_0_D19	PIN_P17	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO3
CHAVE(0)	GPIO_0_D21	PIN_M18	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO4
CHAVE(1)	GPIO_0_D23	PIN_L17	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO5
CHAVE(2)	GPIO_0_D25	PIN_K17	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO6
CHAVE(3)	GPIO_0_D27	PIN_P18	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO7
DB_CONTAGEM(0)	Led LEDR0	PIN_AA2	-
DB_CONTAGEM(1)	Led LEDR1	PIN_AA1	-
DB_CONTAGEM(2)	Led LEDR2	PIN_W2	-
DB_CONTAGEM(3)	Led LEDR3	PIN_Y3	-
FIM	Led LEDR4	PIN_N2	-
DB_MEMORIA(0)	Led LEDR5	PIN_N1	-
DB_MEMORIA(1)	Led LEDR6	PIN_U2	-
DB_MEMORIA(2)	Led LEDR7	PIN_U1	-
DB_MEMORIA(3)	Led LEDR8	PIN_L2	-
IGUAL	Led LEDR9	PIN_L1	-

4) Elaboração do circuito “circuito_exp3_ativ2”

4.1) Descrição VHDL do circuito

```
-----  
-- Arquivo : contador_163.vhd  
-- Projeto : Experiencia 01 - Primeiro Contato com VHDL  
-----  
-- Descricao : contador binario hexadecimal (modulo 16)  
-- similar ao CI 74163  
-----  
-- Revisoes :  
-- Data Versao Autor Descricao  
-- 29/12/2020 1.0 Edson Midorikawa criacao  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all;  
entity contador_163 is -- entidade principal  
  port (  
    clock : in std_logic; -- sinais de entrada  
    clr : in std_logic;  
    ld : in std_logic;  
    ent : in std_logic;  
    enp : in std_logic;  
    D : in std_logic_vector (3 downto 0);  
    Q : out std_logic_vector (3 downto 0); -- sinais de saída  
    rco : out std_logic  
  );  
end contador_163;  
architecture comportamental of contador_163 is -- declaração da  
  arquitetura  
    signal IQ: integer range 0 to 15;  
  begin  
    process (clock,ent,IQ) -- inicio do process do circuito  
    begin  
      if clock'event and clock='1' then  
        -- as mudanças no circuito ocorrem com o clock em 1  
        if clr='0' then IQ <= 0;  
          -- caso o sinal clear seja 0, a contagem é reiniciada  
        elsif ld='0' then IQ <= to_integer(unsigned(D));  
          -- caso o sinal load seja 0, a entrada D é carregada
```

```

elsif ent='1' and enp='1' then
-- ambos os sinais de controle precisam estar em 1
-- para que a contagem seja realizada
if IQ=15 then IQ <= 0;
-- caso chegue no final da contagem, volta p/ 0
else IQ <= IQ + 1;
-- caso contrário, soma-se 1 no contador
end if;
else IQ <= IQ;
-- caso um dos dois sinais de controle não esteja em nível
-- lógico alto, o contador permanece em seu estado atual
end if;
end if;
if IQ=15 and ent='1' then rco <= '1';
-- caso o contador tenha chegado no final, rco assume valor 1
else rco <= '0';
end if;
Q <= std_logic_vector(to_unsigned(IQ, Q'length));
-- a saída Q recebe o valor do sinal utilizado para a contagem
end process; -- fim do process
end comportamental; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo   : comparador_85.vhd
-- Projeto   : Experiencia 02 - Um Fluxo de Dados Simples
-----
-- Descricao : comparador binario de 4 bits
--           similar ao CI 7485
--           baseado em descricao criada por Edson Gomi (11/2017)
-----
-- Revisoes  :

|           |                   |               |                         |                  |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| <b>--</b> | <b>Data</b>       | <b>Versao</b> | <b>Autor</b>            | <b>Descricao</b> |
| <b>--</b> | <b>02/01/2021</b> | <b>1.0</b>    | <b>Edson Midorikawa</b> | <b>criacao</b>   |


-----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

```



```

entity comparador_85 is -- declaracao da entidade do comparador
port ( -- entradas
    i_A3 : in std_logic;
    i_B3 : in std_logic;
    i_A2 : in std_logic;
    i_B2 : in std_logic;
    i_A1 : in std_logic;
    i_B1 : in std_logic;
    i_A0 : in std_logic;
    i_B0 : in std_logic;
    i_AGTB : in std_logic;
    i_ALTB : in std_logic;
    i_AEQB : in std_logic;
    -- saidas
    o_AGTB : out std_logic;
    o_ALTB : out std_logic;
    o_AEQB : out std_logic
);
end entity comparador_85;

```

```

architecture dataflow of comparador_85 is -- inicio da arquitetura do
comparador
    -- sinais intermediarios que comparam A e B sem levar em consideracao
as entradas de cascadeamento
    signal agtb : std_logic;
    signal aeqb : std_logic;
    signal altb : std_logic;
begin
    -- equacoes dos sinais: pagina 462, capitulo 6 do livro-texto
    -- Wakerly, J.F. Digital Design - Principles and Practice, 4th Edition
    -- veja tambem datasheet do CI SN7485 (Function Table)
    agtb <= (i_A3 and not(i_B3)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and i_A2 and not(i_B2)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and i_A1 and not(i_B1)) or
        (not(i_A3 xor i_B3) and not(i_A2 xor i_B2) and not(i_A1 xor i_B1) and
i_A0 and not(i_B0));
    -- checa se a > b
    aeqb <= not((i_A3 xor i_B3) or (i_A2 xor i_B2) or (i_A1 xor i_B1) or (i_A0
xor i_B0));

```

```

-- checa se a = b
altb <= not(agtb or aeqb);
-- checa se a < b
o_AGTB <= agtb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_ALTB)));
o_ALTB <= altb or (aeqb and (not(i_AEQB) and not(i_AGTB)));
o_AEQB <= aeqb and i_AEQB;
    -- nas saidas, são levadas em consideracao as entradas de
cascateamento para obter um resultado final

```

```

end architecture dataflow; -- fim da arquitetura

```

```

-----
-- Arquivo   : ram_16x4.vhd
-- Projeto   : Experiencia 03 - Desenvolvendo o Fluxo de Dados
-----

```

```

-- Descricao : módulo de memória RAM 16x4
--           : sinais we e ce ativos em baixo
--           : codigo ADAPTADO do código encontrado no livro
--           : VHDL Descricao e Sintese de Circuitos Digitais
--           : Roberto D'Amore, LTC Editora.
-----

```

```

-- Revisoes :
--   Data      Versao Autor      Descricao
--   08/01/2020 1.0   Edson Midorikawa criacao
-----

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

```

```

entity ram_16x4 is
    port (
        endereco   : in std_logic_vector(3 downto 0);
        dado_entrada : in std_logic_vector(3 downto 0);
        we          : in std_logic;
        ce          : in std_logic;
        dado_saida  : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end entity ram_16x4;

```

```

architecture ram1 of ram_16x4 is
  type arranjo_memoria is array(0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
  signal memoria : arranjo_memoria;
  attribute ram_init_file: string;
  attribute ram_init_file of memoria: signal is "ram_conteudo_inicial.mif";
begin

  process(ce, we, endereco, memoria)
  begin
    if ce = '0' then -- dado armazenado na subida de "we" com "ce=0"
      if rising_edge(we)
        then memoria(to_integer(unsigned(endereco))) <= dado_entrada;
        end if;
      end if;
      dado_saida <= memoria(to_integer(unsigned(endereco)));
    end process;

end architecture ram1;

```

```

-----
-- Arquivo   : hexa7seg.vhd
-- Projeto   : Jogo do Desafio da Memoria
-----
-- Descricao : decodificador hexadecimal para
--             display de 7 segmentos
--
-- entrada: hexa - codigo binario de 4 bits hexadecimal
-- saida:  sseg - codigo de 7 bits para display de 7 segmentos
-----
-- dica de uso: mapeamento para displays da placa DE0-CV
--             bit 6 mais significativo é o bit a esquerda
--             p.ex. sseg(6) -> HEX0[6] ou HEX06
-----
-- Revisoes :
--   Data      Versao  Autor      Descricao
--   29/12/2020  1.0    Edson Midorikawa  criacao
-----

```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity hexa7seg is
```

```
    port (  
        hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);  
        sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)  
    );
```

```
end hexa7seg;
```

```
architecture comportamental of hexa7seg is  
begin
```

```
    sseg <= "1000000" when hexa="0000" else  
        "1111001" when hexa="0001" else  
        "0100100" when hexa="0010" else  
        "0110000" when hexa="0011" else  
        "0011001" when hexa="0100" else  
        "0010010" when hexa="0101" else  
        "0000010" when hexa="0110" else  
        "1111000" when hexa="0111" else  
        "0000000" when hexa="1000" else  
        "0000000" when hexa="1000" else  
        "0010000" when hexa="1001" else  
        "0001000" when hexa="1010" else  
        "0000011" when hexa="1011" else  
        "1000110" when hexa="1100" else  
        "0100001" when hexa="1101" else  
        "0000110" when hexa="1110" else  
        "0001110" when hexa="1111" else  
        "1111111";
```

```
end comportamental;
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity circuito_exp3_ativ2 is
  port (
    clock : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    enable : in std_logic;
    escreve: in std_logic;
    chaves : in std_logic_vector (3 downto 0);
    igual : out std_logic;
           fim: out std_logic;
    db_contagem : out std_logic_vector (6 downto 0);
    db_memoria: out std_logic_vector(6 downto 0)
  );
end entity circuito_exp3_ativ2;

```

architecture estrutural of circuito_exp3_ativ2 is

```

  component hexa7seg is
    port (
      hexa : in  std_logic_vector(3 downto 0);
      sseg : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
  end component;

```

```

  component contador_163 is
    port (
      clock : in  std_logic;
      clr   : in  std_logic;
      ld    : in  std_logic;
      ent   : in  std_logic;
      enp   : in  std_logic;
      D     : in  std_logic_vector (3 downto 0);
      Q     : out std_logic_vector (3 downto 0);
      rco   : out std_logic
    );
  end component;

```

component comparador_85 is

```
port ( -- entradas  
    i_A3  : in std_logic;  
    i_B3  : in std_logic;  
    i_A2  : in std_logic;  
    i_B2  : in std_logic;  
    i_A1  : in std_logic;  
    i_B1  : in std_logic;  
    i_A0  : in std_logic;  
    i_B0  : in std_logic;  
    i_AGTB : in std_logic;  
    i_ALTB : in std_logic;  
    i_AEQB : in std_logic;  
    -- saidas  
    o_AGTB : out std_logic;  
    o_ALTB : out std_logic;  
    o_AEQB : out std_logic  
);  
end component;
```

component ram_16x4 is

```
port(  
    endereco: in std_logic_vector(3 downto 0);  
    dado_entrada: in std_logic_vector(3 downto 0);  
    we: in std_logic;  
    ce: in std_logic;  
    dado_saida: out std_logic_vector(3 downto 0)  
);  
end component;
```

```
signal rco_out, great,enable_in, reset_baixo,igual_out,menor: std_logic;  
signal contador_out, memoria_out : std_logic_vector (3 downto 0);
```

```

begin
    reset_baixo<= not reset;
    contador: contador_163 port map (
        clock => clock,
        clr => reset_baixo,
        ld  => '1',
        ent => enable_in,
        enp =>enable_in,
        D   => "0000",
        Q   => contador_out,
        rco => rco_out
    );
    enable_in<=enable;

    seg_conta: hexa7seg port map(
        hexa => contador_out,
        sseg=>db_contagem
    );
    comparador: comparador_85 port map (
        i_A3 =>memoria_out(3),
        i_B3  => chaves(3),
        i_A2  =>memoria_out(2),
        i_B2  => chaves(2),
        i_A1  =>memoria_out(1),
        i_B1  => chaves(1),
        i_A0  =>memoria_out(0),
        i_B0  => chaves(0),
        i_AGTB =>'0',
        i_ALTB => '0',
        i_AEQB => '1',
        -- saidas
        o_AGTB =>great,
        o_ALTB =>menor,
        o_AEQB => igual_out
    );

    memoria: ram_16x4 port map(
        endereco => contador_out,
        dado_entrada => chaves,
        we => escreve,


```

```

        ce => '0',
        dado_saida => memoria_out
    );
    seg_mem: hexa7seg port map(
        hexa => memoria_out,
        sseg=>db_memoria
    );
    igual<=igual_out;
    fim<= rco_out;
end architecture;

```

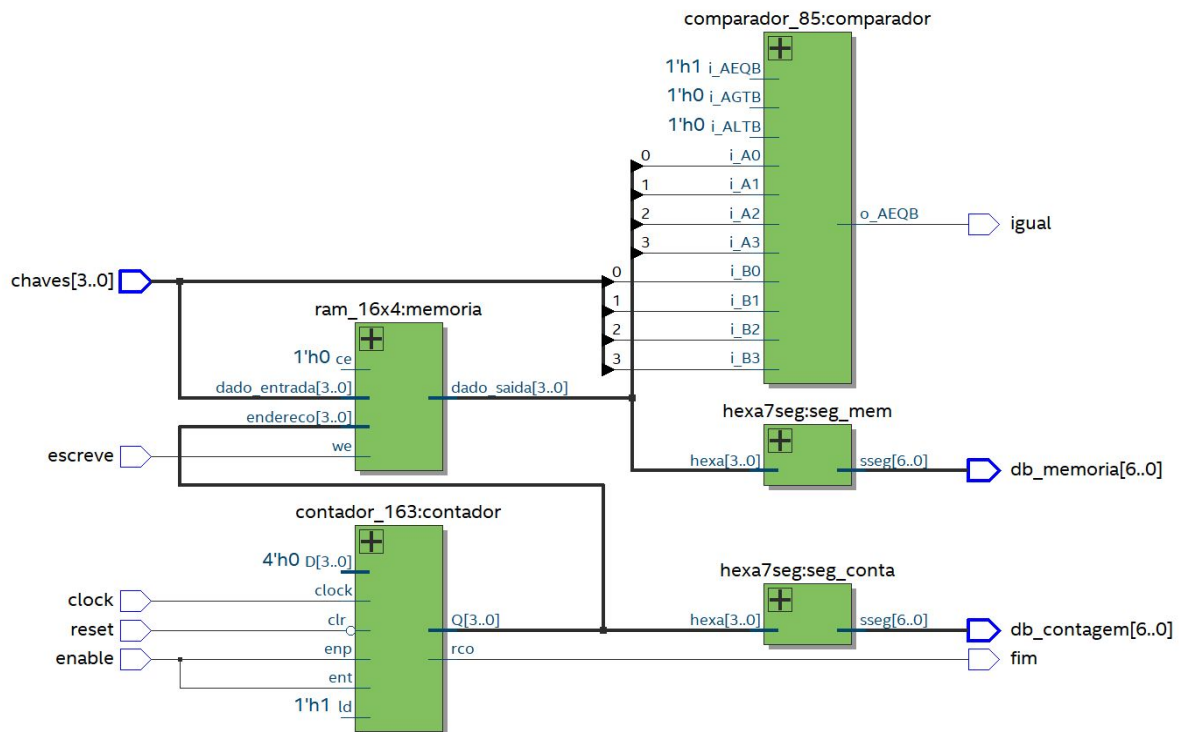
4.2) Diagrama gerado através da ferramenta RTL Viewer



4.3) Plano de testes

#	Operação	Sinais de controle	Resultado esperado	Resultado observado
c.i.	Condições iniciais	clock=0 enable=0 reset=0 escreve=0 chaves=0000	igual=0 fim=0 db_contagem=1000000 db_memoria=1111001	igual=0 fim=0 db_contagem=1000000 db_memoria=1111001
1	Zerar contador e observar a saída da memória	reset=1 clock	db_contagem=1000000 db_memoria=1111001	db_contagem=1000000 db_memoria=1111001
2	Ajustar chaves para 0001	chaves=0001	igual=1	igual=1
3	Ajustar chaves para 1111	chaves=1111	igual=0	igual=0
4	Incrementar endereço para 2 e ajustar chaves para 0100	enable=1 Aguardar 2 pulsos de clock chaves=0100	db_memoria=0011001 igual=1	db_memoria=0011001 igual=1
5	Ajustar chaves para 1010 e acionar sinal "escreve" (escrita do dado 1010 no endereço 2 da memória)	enable=0 chaves=1010 escreve=1	db_memoria=0001000	db_memoria=0001000
6	Zerar contador	reset=1 clock	db_contagem=1000000 db_memoria=1111001	db_contagem=1000000 db_memoria=1111001
7	Incrementar endereço para 2 (verificar dado gravado)	enable=1 Aguardar 2 pulsos de clock	db_contagem=0100100 db_memoria=0001000	db_contagem=0100100 db_memoria=0001000
8	Incrementar endereço até F	Aguardar 12 pulsos de clock	db_contagem=0001110 db_memoria=1000000 fim=1	db_contagem=0001110 db_memoria=1000000 fim=1
9	Ajustar chaves para 0000	chaves=0000	igual=1	igual=1

 4.4) Simulação do funcionamento do circuito



4.5) Designação de pinos para o circuito

Sinal	Pino na Placa DE0-CV	Pino no FPGA	Analog Discovery
CLOCK	GPIO_0_D13	PIN_T22	StaticIO – Button 0/1 – DIO0
RESET	GPIO_0_D15	PIN_N19	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO1
ENABLE	GPIO_0_D17	PIN_P19	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO2
ESCREVE	GPIO_0_D19	PIN_P17	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO3
CHAVE(0)	GPIO_0_D21	PIN_M18	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO4
CHAVE(1)	GPIO_0_D23	PIN_L17	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO5
CHAVE(2)	GPIO_0_D25	PIN_K17	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO6
CHAVE(3)	GPIO_0_D27	PIN_P18	StaticIO – Switch Push/Pull – DIO7
DB_CONTAGEM(0)	HEX 00	PIN_U21	-
DB_CONTAGEM(1)	HEX 01	PIN_V21	-
DB_CONTAGEM(2)	HEX 02	PIN_W22	-
DB_CONTAGEM(3)	HEX 03	PIN_W21	-
DB_CONTAGEM(4)	HEX 04	PIN_Y22	
DB_CONTAGEM(5)	HEX 05	PIN_Y21	
DB_CONTAGEM(6)	HEX 06	PIN_AA22	
FIM	Led LEDR4	PIN_N2	-
DB_MEMORIA(0)	HEX 10	PIN_AA20	-
DB_MEMORIA(1)	HEX 11	PIN_AB20	-
DB_MEMORIA(2)	HEX 12	PIN_AA19	-
DB_MEMORIA(3)	HEX 13	PIN_AA18	-
DB_MEMORIA(4)	HEX 14	PIN_AB18	
DB_MEMORIA(5)	HEX 15	PIN_AA17	
DB_MEMORIA(6)	HEX 16	PIN_AA10	
IGUAL	Led LEDR9	PIN_U22	-

